

Instituto de Computação
Unicamp



MC522 - Organização de Computadores

1º Semestre de 2004

1ª Lista de Exercícios

1. Exercícios 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 do Livro.
2. Para cada item, calcule a representação mínima através de soma de produtos (SOP) e produto de somas (POS). Desenhe os circuitos que realizam essas funções utilizando primeiro portas E e OU, e depois utilizando somente portas NAND e NOR. Assuma que tanto as variáveis como seus complementos estão disponíveis.

(a) $f(x_1, x_2, x_3) = \sum m(1, 2, 3, 5)$.

(b) $f(x_1, x_2, x_3) = \sum m(1, 4, 7) + D(2, 5)$.

(c) $f(x_1, \dots, x_4) = \prod M(0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15)$.

(d) $f(x_1, \dots, x_4) = \sum m(0, 2, 8, 9, 10, 15) + D(1, 3, 6, 7)$.

(e) $f(x_1, \dots, x_5) = \prod M(1, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 31)$.

(f) $f(x_1, \dots, x_5) = \sum m(0, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25) +$
 $+ D(5, 7, 12, 15, 17, 23)$.


3. Projete o circuito digital com número mínimo de portas lógicas que implemente a função lógica de quatro variáveis que é 1 quando se há exatamente duas ou exatamente três de suas entradas 1, caso contrário 0.
4. Projete o circuito digital de duas saídas simultâneas com o menor número de portas lógicas que implemente as funções

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum m(0, 2, 4, 6, 7, 9) + D(10, 11),$$

$$g(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum m(0, 2, 9, 10, 15) + D(0, 13, 14).$$

Compare seu custo com a implementação independente de cada uma das funções. Assuma que os complementos das variáveis de entrada também estão disponíveis sem custo adicional.

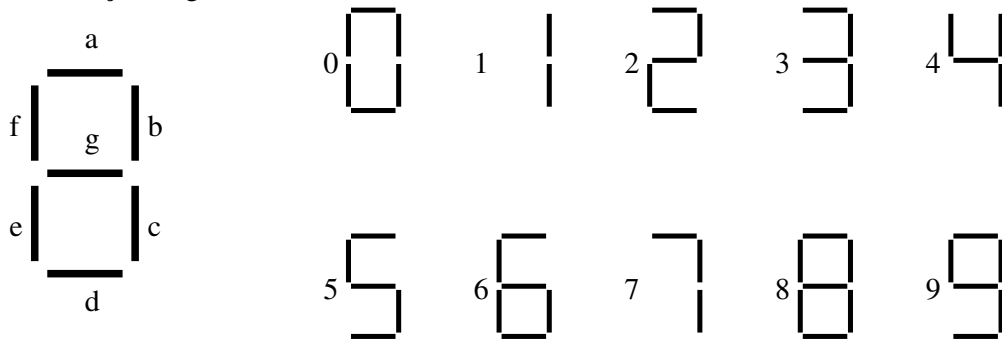5. BCD (*binary coded decimal*) é uma forma de representar números decimas com 4 bits. Relógios digitais utilizam BCD, e necessitam um conversor para acender os dígitos de forma correta. Projete um conversor BCD-7segmentos (conforme a figura abaixo) - isto significa uma simplificação simultânea de 7 funções lógicas.



6. Determine o valor decimal dos seguintes números positivos:

- (a) $(0111011110)_2$
- (b) $(1011100111)_2$
- (c) $(3751)_8$
- (d) $(A25F)_{16}$
- (e) $(F0F0)_{16}$

7. Determine o valor decimal dos seguintes números binários representados com complemento a dois.

- (a) 0111011110
- (b) 1011100111
- (c) 1111111110

8. Calcule a representação dos números 73, 1906, 95, e 1630 na base 12.

9. Projete um somador completo BCD com apenas portas lógicas básicas (AND, OR e NOT).