

# MC542

## Organização de Computadores Teoria e Prática

2006

Prof. Paulo Cesar Centoducatte

[ducatte@ic.unicamp.br](mailto:ducatte@ic.unicamp.br)

[www.ic.unicamp.br/~ducatte](http://www.ic.unicamp.br/~ducatte)

**MC542**

# **Circuitos Lógicos**

## **Tecnologia de Implementação**

**“Fundamentals of Digital Logic with VHDL  
Design” - (Capítulo 3)**


# Tecnologia de Implementação

## Sumário

- **Introdução Transistor Como Chave**
- **Portas Lógicas NMOS**
- **Portas Lógicas CMOS**
  - Lógica Positiva e Negativa
- **Chips Padrões**
- **Gate Array e FPGAs**
- **CMOS: Fabricação e Comportamento**

# Introdução

## Valores Lógicos como Voltagem

 


# Transistor como Chave

**MOSFET:** Metal oxide  
semiconductor  
field-effect  
transistor


**MOSFET:** NMOS e PMOS



 A simple switch controlled by the input  $x$



NMOS transistor

 


Simplified symbol for an NMOS transistor

**NMOS transistor as a switch**

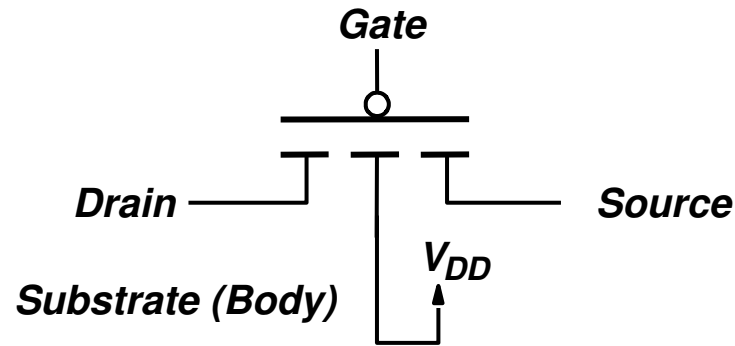
# Transistor como Chave



A switch with the opposite behavior of Figure 3.2




PMOS transistor

 


Simplified symbol for an PMOS transistor

## PMOS transistor as a switch

 
# Comportamento dos Transistores NMOS e PMOS em Circuitos




**Transistor NMOS**

 


Closed switch  
when  $V_G = V_{DD}$

 


Open switch  
when  $V_G = 0\text{ V}$

 

**Transistor PMOS**

 


Open switch  
when  $V_G = V_{DD}$

 


Closed switch  
when  $V_G = 0\text{ V}$


# Portas Lógicas com NMOS

 

Circuit diagram

 

Graphical symbols

 


Simplified circuit diagram



A NOT gate built using NMOS technology



# Portas Lógicas com NMOS (NAND)

 

Circuito

  


Símbolo grafico

$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabela Verdade


# Portas Lógicas com NMOS (NOR)

 

(a) Circuit




$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(b) Truth table

 


(c) Graphical symbols

# Portas Lógicas com NMOS (AND)

   

$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



# Portas Lógicas com NMOS (OR)

 


(a) Circuit

$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(b) Truth table

  


# Estrutura de um circuito NMOS

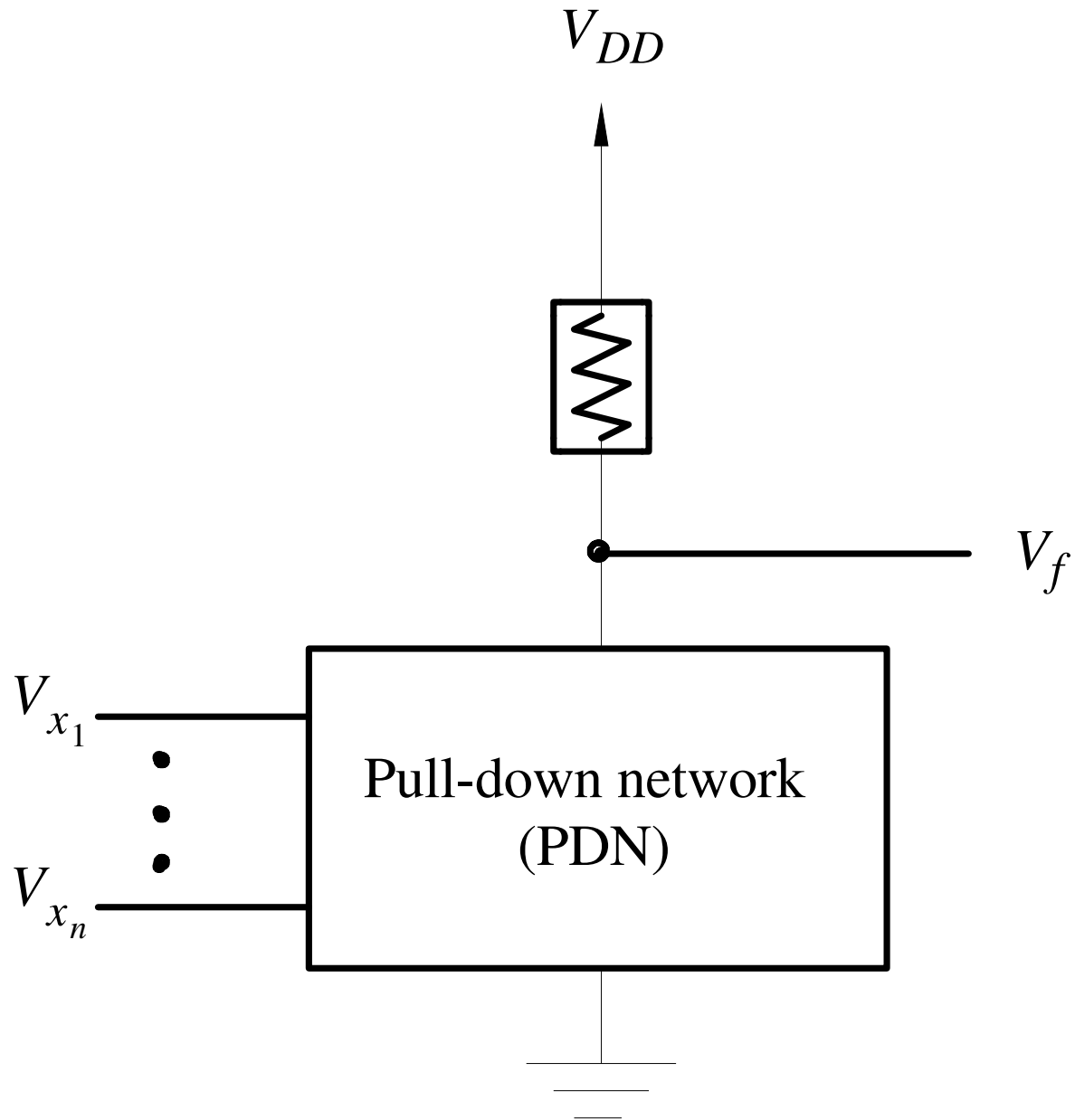

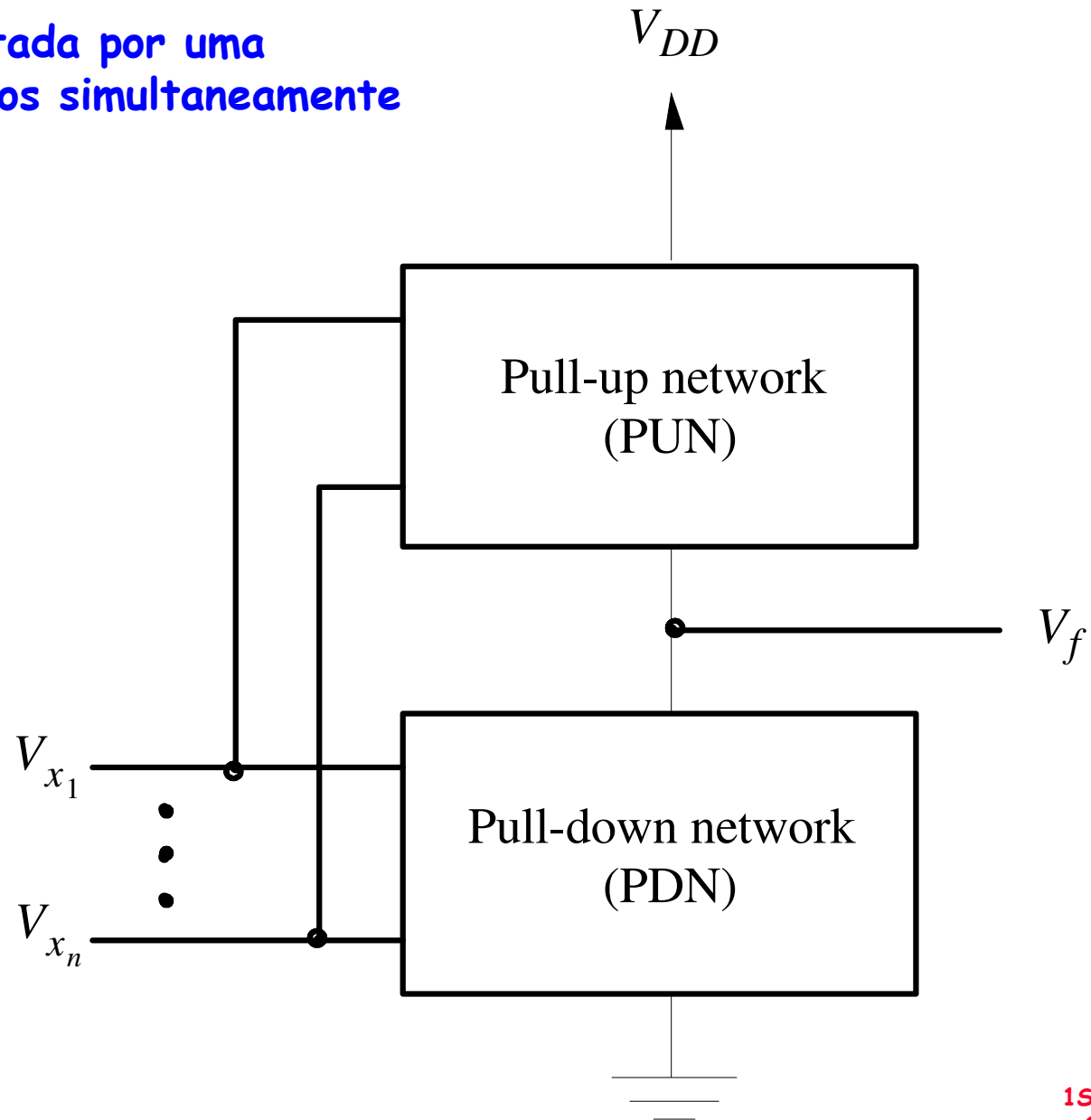
# Estrutura de um Circuito CMOS (NMOS + PMOS)

A função é implementada por uma rede Nmos e uma Pmos simultaneamente



# NOT CMOS

 


$x$	$T_1$	$T_2$	$f$
0	on	off	1
1	off	on	0

# NAND CMOS

$$f = \overline{x_1 + x_2}$$

PUN

 

PDN

$$f = \overline{x_1 \cdot x_2}$$


(a) Circuit

$x_1$	$x_2$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$f$
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	1
1	0	off	on	on	off	1
1	1	off	off	on	on	0

(b) Truth table and transistor states



# NOR CMOS

 


$f = \overline{x_1 + x_2}$  (a) Circuit

$x_1$	$x_2$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$f$
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	0
1	0	off	on	on	off	0
1	1	off	off	on	on	0


(b) Truth table and transistor states

# AND CMOS

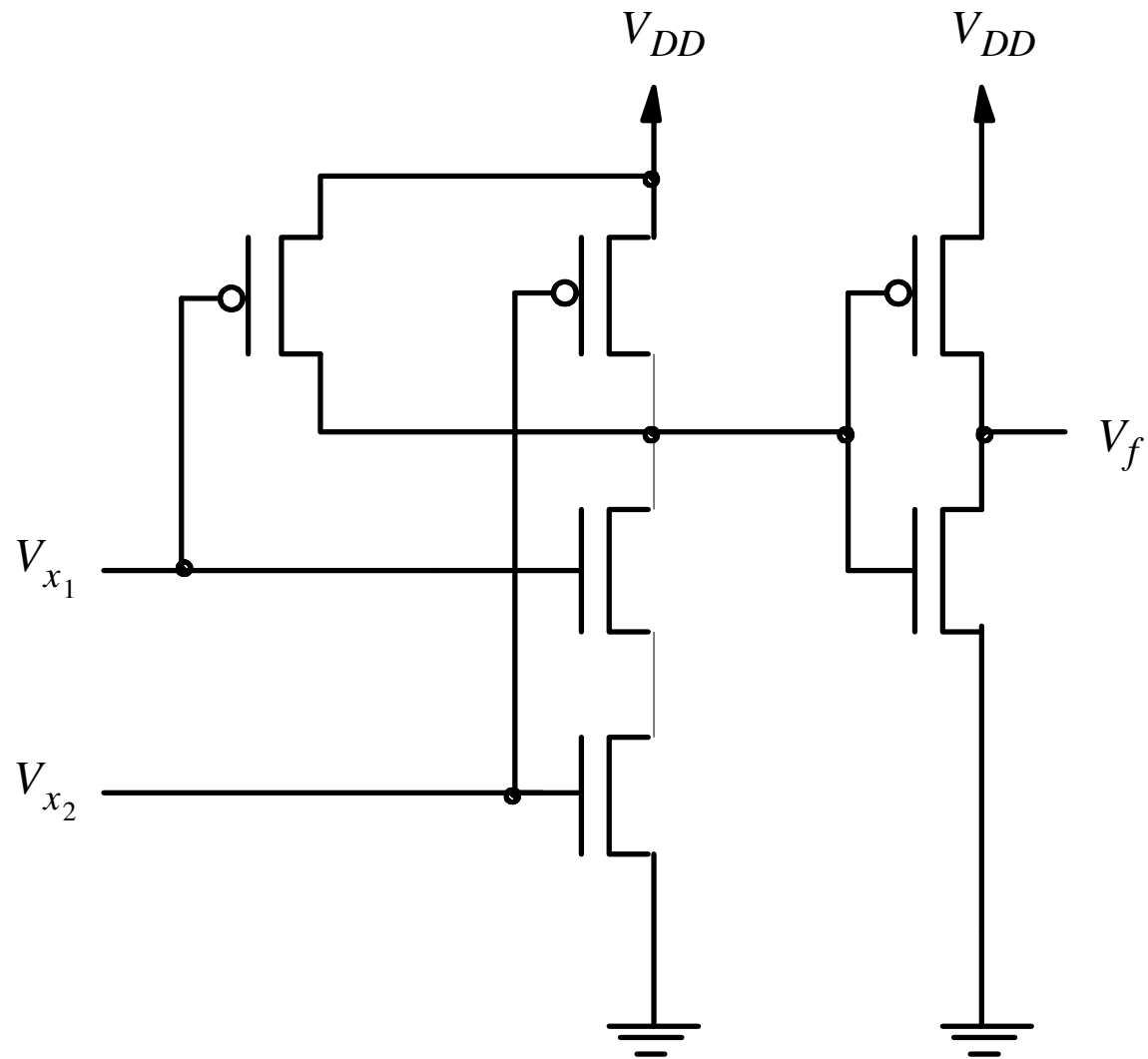
 
# Exemplo: Circuito Complexo


$$f = \overline{x_1} + \overline{x_2} \overline{x_3}$$




# Exercício

Qual a função implementada por:

$$\overline{f} = x_1 (x_2 x_3 + x_4)$$

 

# Níveis de Tensão no Circuito

 

(a) Circuit

## Tensão no circuito

$V_{x_1}$	$V_{x_2}$	$V_f$
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

(b) Voltage levels


# Lógica Positiva e Negativa

$V_{x_1}$	$V_{x_2}$	$V_f$
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

Níveis de Tensão


$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Logica Positiva: Tabela Verdade e Porta

 


$x_1$	$x_2$	$f$
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Logica Negativa: Tabela Verdade e Porta

 

# Lógica Positiva e Negativa

$x_1$	$x_2$	$f$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


$V_{x_1}$	$V_{x_2}$	$V_f$
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

Níveis de Tensão


Logica Positiva: Tabela Verdade e Porta

$x_1$	$x_2$	$f$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

 


Logica Negativa: Tabela Verdade e Porta

# Chips Padrões

 


Dual-inline package

 


Structure of 7404 chip



 


Implementation of  $f = x_1x_2 + \bar{x}_2x_3$


# Sea-of-gates Gate Array

 


# Gate Array

 

# FPGA Field-Programmable Gate Array

 


# FPGA: Logic Block LUT - lookup table

 

(a) Circuit for a two-input LUT


$x_1$	$x_2$	$f_1$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 (b)  $f_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_1 x_2$




(c) Storage cell contents in the LUT


# FPGA LUT

 

# FPGA

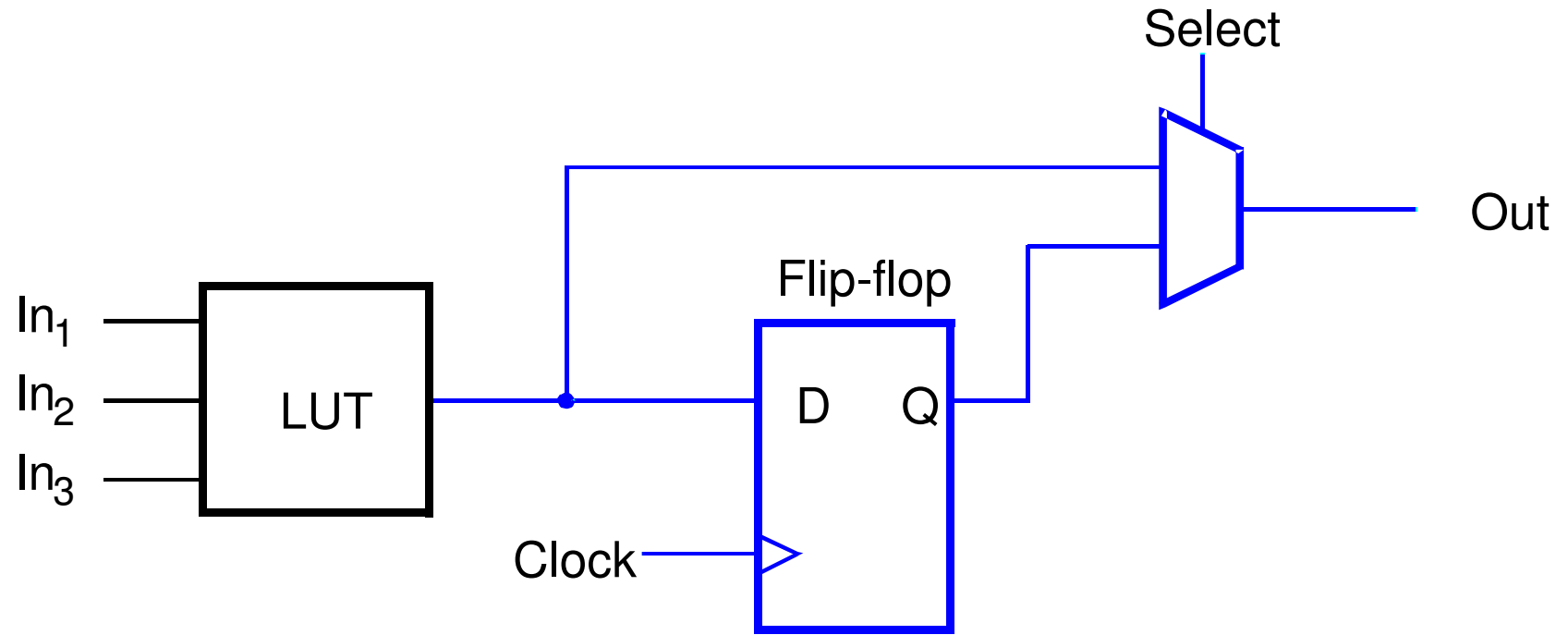


# FPGA

 




# CMOS: Fabricação e Comportamento

Transistor Nmos - off

 


When  $V_{GS} = 0\text{ V}$ , the transistor is off

# CMOS: Fabricação e Comportamento

 


When  $V_{GS} = 5\text{ V}$ , the transistor is on

# Transistor Nmos

 


**Current-voltage relationship in the NMOS transistor**

# Tensões em um Not Nmos

 


(a) NMOS NOT gate

 


(b)  $V_x = 5\text{ V}$

# Transferência de Voltagem Not Cmos

 


# Margem de Ruído e Capacitância

 

NOT gate driving another NOT gate


$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$

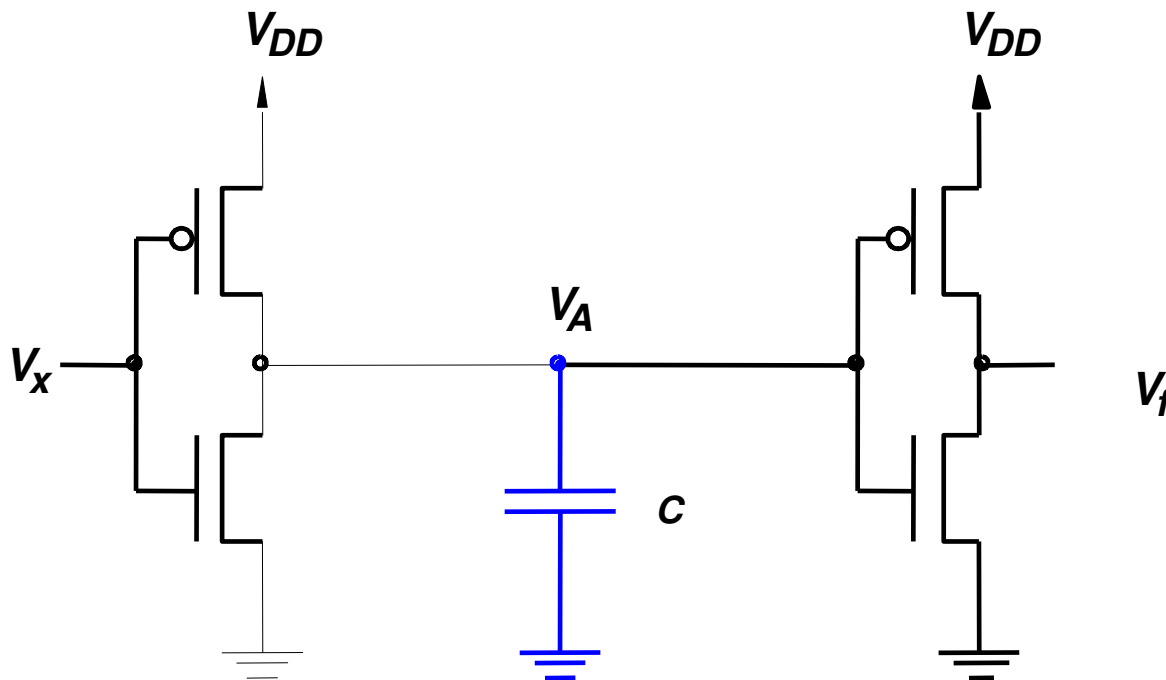


The capacitive load at node A


# Margem de Ruído e Capacitância

 

# Transistor MOS

 


(a) Small transistor

 


(b) Larger transistor



# Consumo de Potência

 


 Current flow when input  $V_x$   
changes from 0 V to 5 V




Current flow when input  $V_x$   
changes from 5 V to 0 V

# Passagem de 1s e 0s em MOS

 


transistor NMOS

 

transistor PMOS

# Implementação "pobre" de um AND CMOS

 



AND gate circuit

Logic value		Voltage	Logic value
$x_1$	$x_2$	$V_f$	$f$
0	0	1.5 V	0
0	1	1.5 V	0
1	0	1.5 V	0
1	1	3.5 V	1


Truth table and voltage levels

# Fan-IN


$$R = r_1 + r_2 + \dots + r_k$$

  

# Fan-Out

 


To inputs of  
nother inverters

 

To inputs of  
nother inverters


inverter that drives n other inverters

Equivalent circuit for timing purposes

 


Propagation times for different values of n

# Buffer

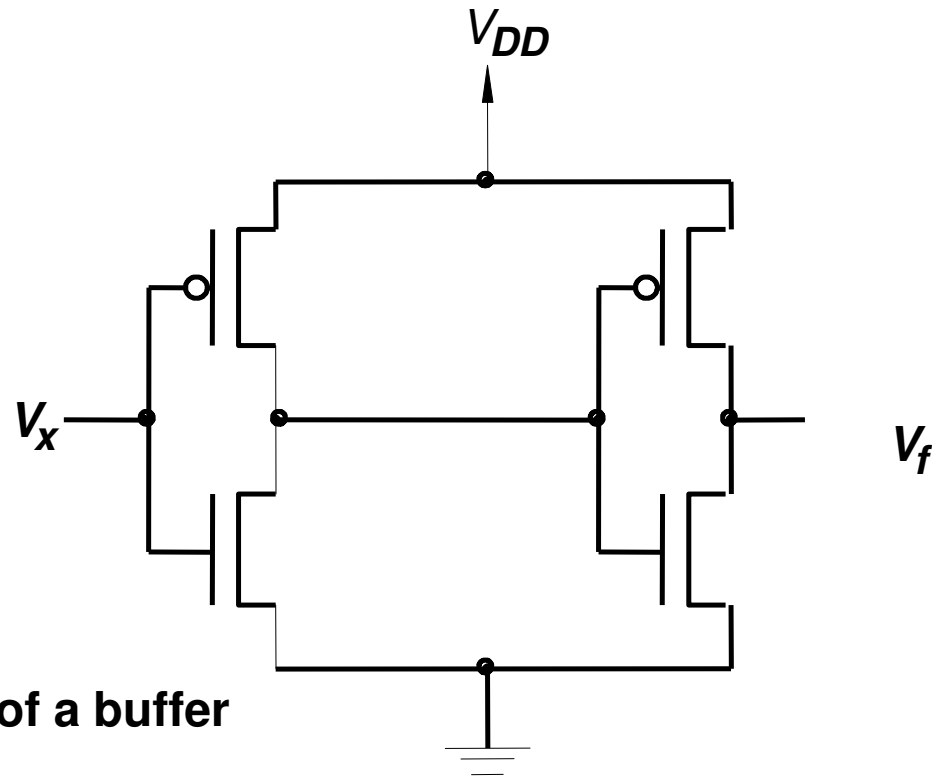


Implementation of a buffer

 


Graphical symbol

# Tri-state

 


tri-state buffer

 

Equivalent circuit


<i>e</i>	<i>x</i>	<i>f</i>
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

Truth table

 


Implementation


# Tri-state

 


(a)

 

(b)

 


(c)

 


(d)



# Uso de tri-state

 


# Transmission Gates

 


Circuit

$s$	$f$
0	Z
1	$x$

Truth table

 

Equivalent circuit

 


Graphical symbol


# XOR

$x_1$	$x_2$	$f = x_1 \oplus x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Truth table

 

Graphical symbol

 

# XOR - Transmission Gate

 

# Mux - Transmission Gate

