

MC542

Organização de Computadores

Aula 5

Registradores



Professor: Rogério Drummond
PED: Bruno Bastos
Unicamp / 2012

Tópicos

- **Circuito bi-estável**
- **Latch**
- **Flip Flop**



Circuito Bi-estável

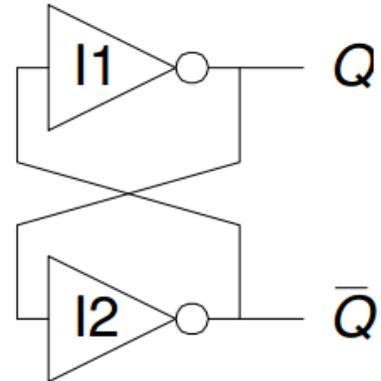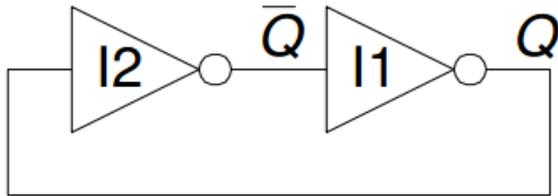- Bloco Fundamental para a construção dos outros elementos de estado
- Duas saídas: Q , \bar{Q}
- Sem entradas.




Latch RS

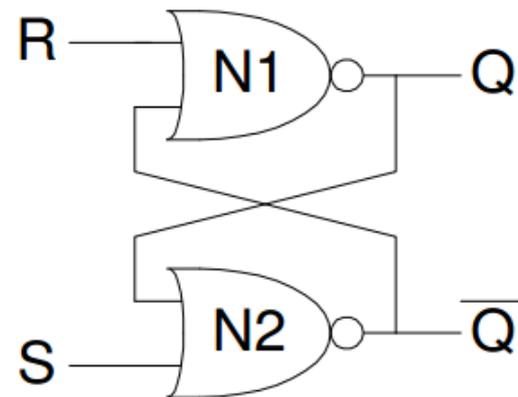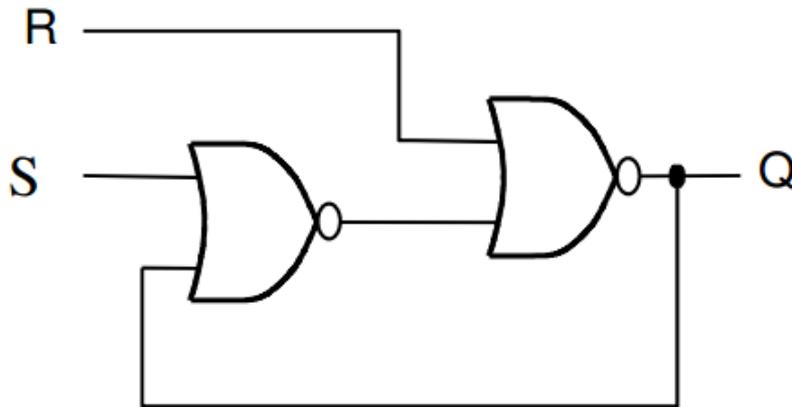- Latch Set/Reset (Latch SR)
- Definições
 - **Set:** Saída igual a 1
 - **Reset:** saída igual a 0
- Quando a entrada set, S , é 1 (e $R = 0$), $Q = 1$
- Quando a entrada reset, R , é 1 (e $S = 0$), $Q = 0$




Latch RS

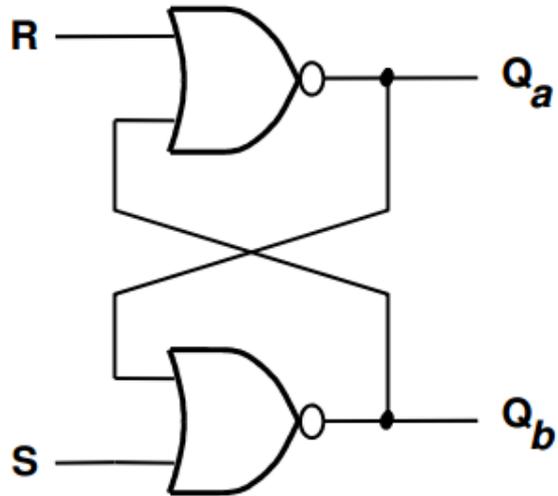

S	R	Q _a	Q _b	
0	0	0/1	1/0	(no change)
0	1	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	


Latch SR

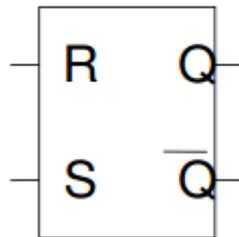



Exercício

Desenhe o diagrama de tempo do Latch SR.

Latch D

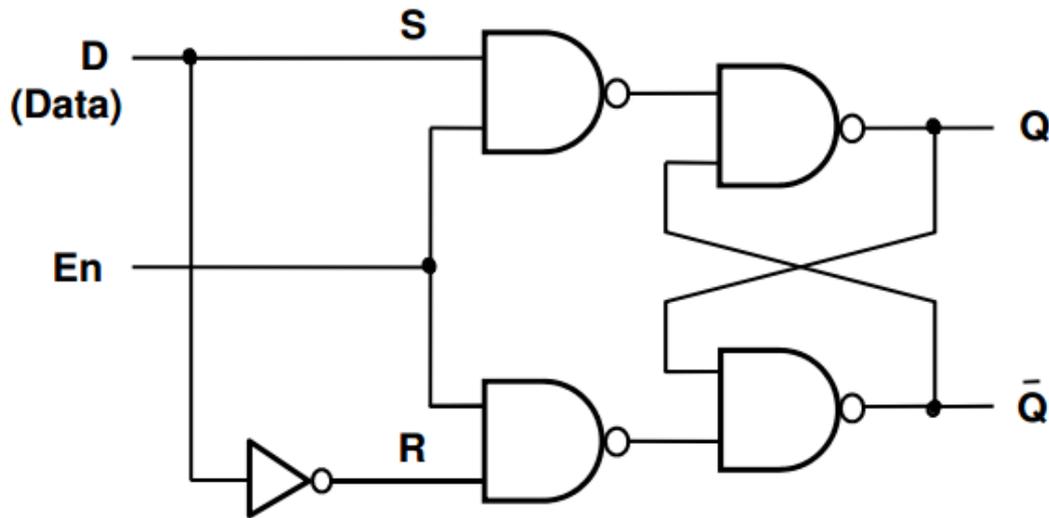



En	D	$Q(t+1)$
0	x	$Q(t)$
1	0	0
1	1	1

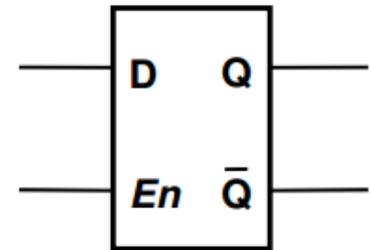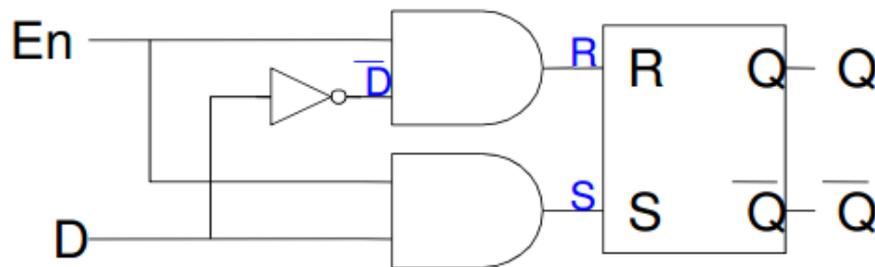

Exercício

Desenhe o diagrama de tempo do Latch D.


Flip Flop RS Síncrono

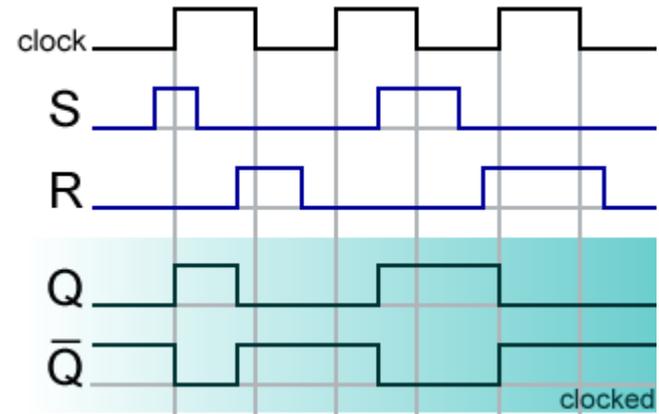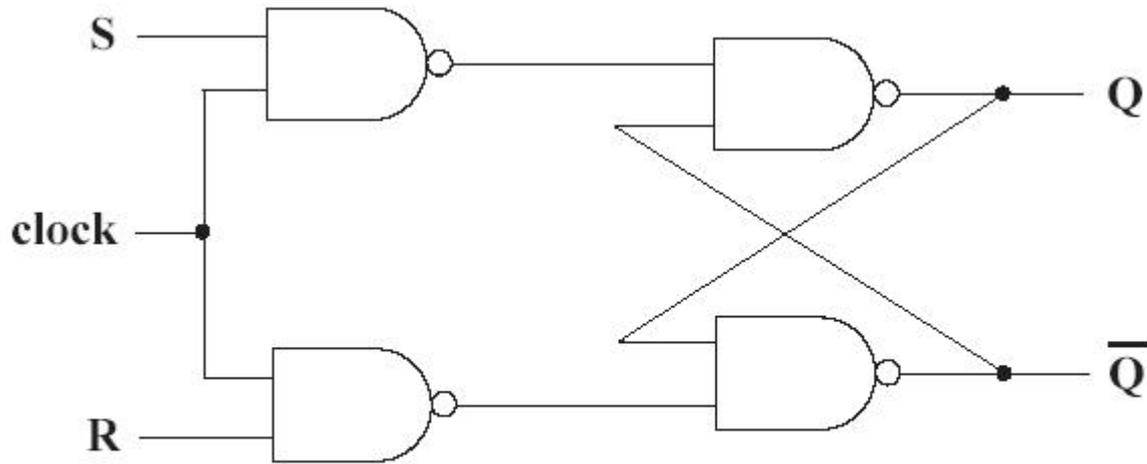


Exercício

Desenhe o diagrama de tempo do Flip Flop RS.

Flip Flop JK

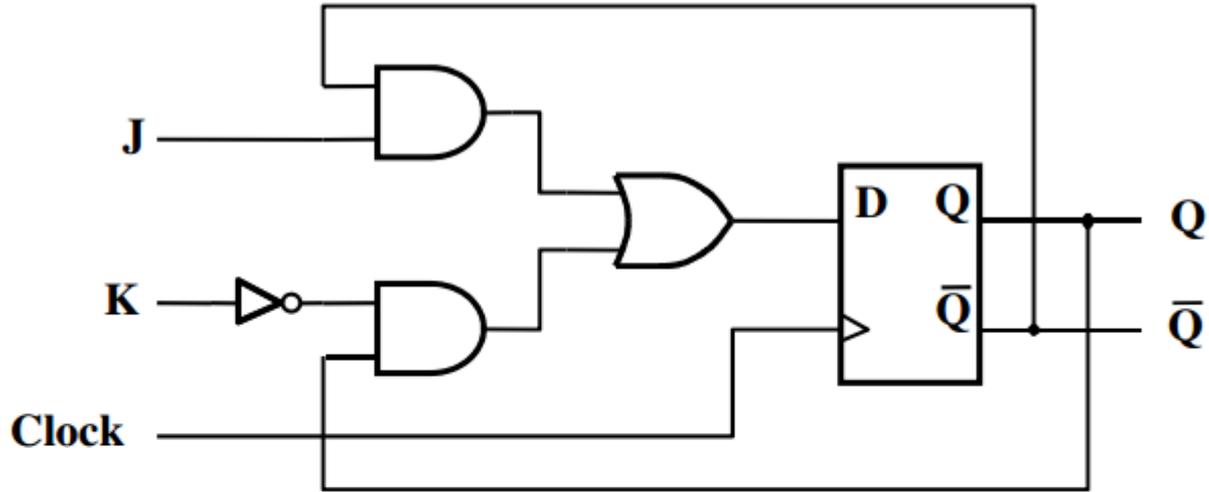

J	K	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$

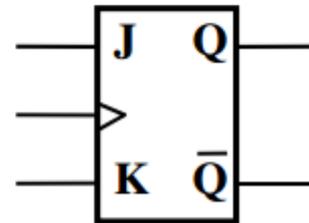

Exercício

Desenhe o diagrama de tempo do Flip Flop JK.