

MC542

Organização de Computadores
Teoria e Prática

2007 - 2011
Prof. Paulo Cesar Centoducatte
ducatte@ic.unicamp.br
www.ic.unicamp.br/~ducatte

MC542
2.1

MC542

Circuitos Lógicos

Portas Lógicas, Tecnologia

"DDCA" - (Capítulo 1)
"FDL" - (Capítulo 3)

MC542
2.2

Portas Lógicas, Tecnologia
Sumário

- Variáveis e Funções
 - Funções AND, Or e NOT
 - Funções Complexas
 - Tabela Verdade
- Portas Lógicas
 - Uma Entrada
 - Duas Entradas
 - Múltiplas Entradas
- Rede Lógica
- Níveis Lógicos
 - Margem de Ruído
- Característica de Transferência DC
- Família Lógicas

2.3

Portas Lógicas, Tecnologia
Sumário

- Transistor como Chave
 - NMOS
 - PMOS
- Portas Lógicas com NMOS
- Portas Lógicas com CMOS
- Fan-In e Fan-Out
- Tri-state
- Transmission Gates

2.4

Variáveis e Funções

Analogia com chaves controladas

$x = 0$ $x = 1$


MC542
2.5

Variáveis e Funções


Battery S L Light
 x

MC542
2.6

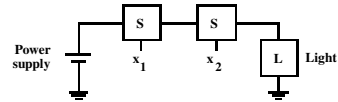Variáveis e Funções - Funções Simples AND e OR




Função lógica AND

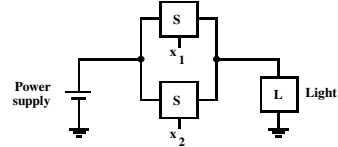

Função lógica OR

MCS42
2.7


Variáveis e Funções - Funções Complexas

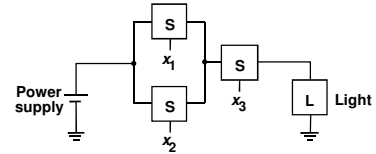

Arranjo serie/paralelo

MCS42
2.8

Variáveis e Funções NOT

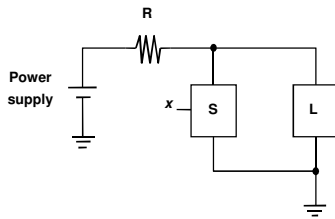

MCS42
2.9

Tabela Verdade

x_1	x_2	$x_1 \cdot x_2$	$x_1 + x_2$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

AND OR


MCS42
2.10

Tabela Verdade

x_1	x_2	x_3	$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$	$x_1 + x_2 + x_3$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


MCS42
2.11

Portas Lógicas: Uma Entrada (ou Gates)

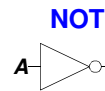

$$Y = \bar{A}$$

A	Y
0	1
1	0

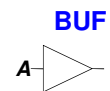


$$Y = A$$

A	Y
0	0
1	1


MCS42
2.12

Portas Lógicas: Duas Entradas

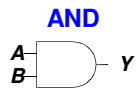

$$Y = AB$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

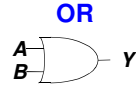

$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

MCS42 2.13

Portas Lógicas: Duas Entradas



$$Y = A \oplus B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0




$$Y = \overline{AB}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



$$Y = \overline{A + B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

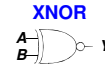


$$Y = \overline{A \oplus B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1


MCS42 2.14

Portas Lógicas: Múltiplas Entradas

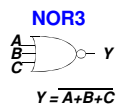


$$Y = \overline{A + B + C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

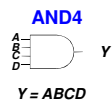


$$Y = ABCD$$

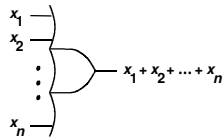

MCS42 2.15

Rede Lógica

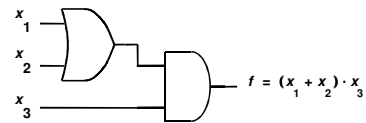

Rede de portas
Circuito lógico

MCS42 2.16


Níveis Lógicos

- Define as voltagens para representar o 1 e o 0
- Exemplo:
 - 0 : terra ou 0 volts
 - 1 : V_{DD} ou 5 volts
- Qual o valor produzido por uma porta (gate)?
- Se produzir 4.99 volts? Isso é um 0 ou um 1?
- E se 3.2 volts?






MCS42 2.17

Níveis Lógicos

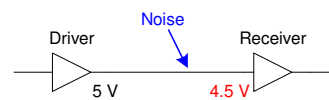- Define-se intervalos de voltagens para representar o 1 e o 0
- Define-se diferentes intervalos para saídas e entradas para permitir tolerância a ruídos
- Ruído é qualquer coisa que degrada o sinal



MCS42 2.18

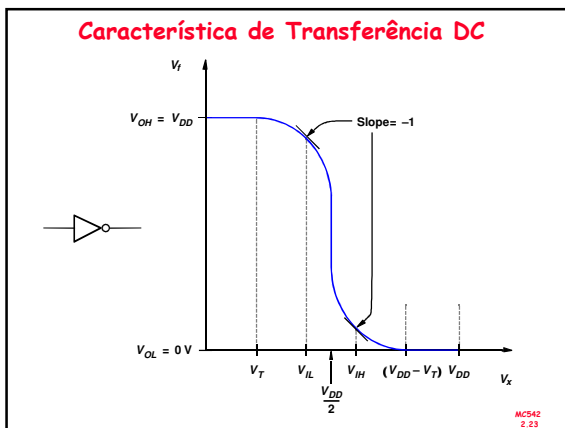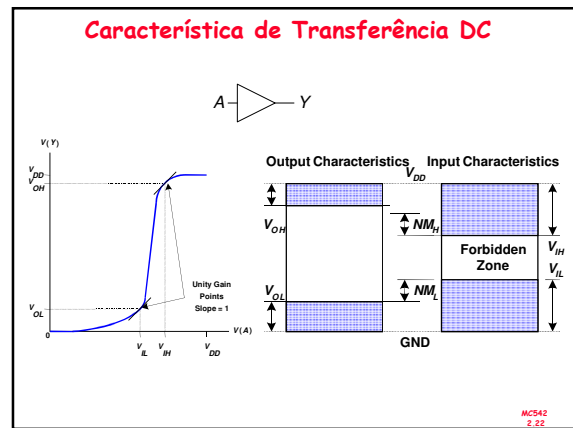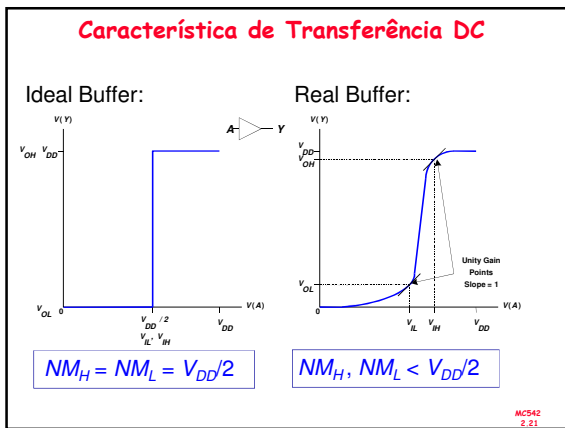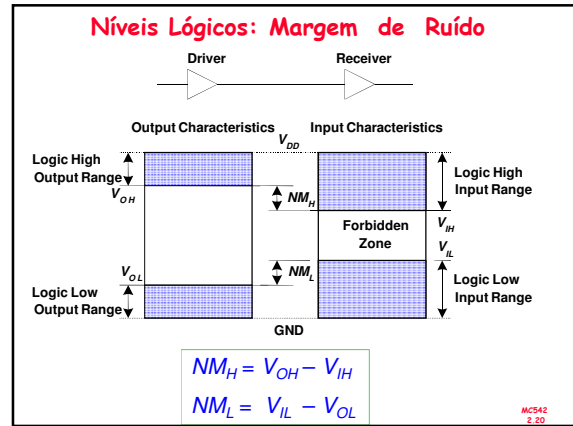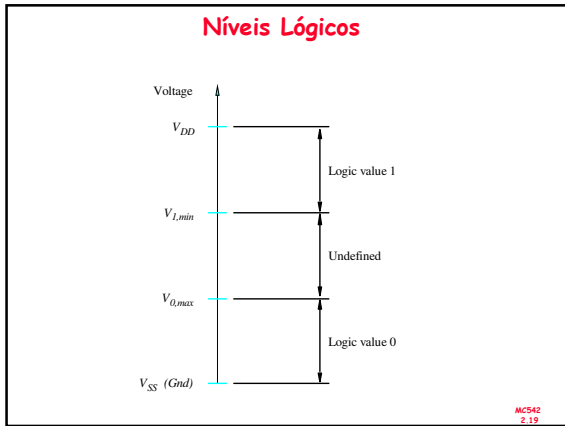


Famílias Lógicas

Logic Family	V_{DD}	V_{IL}	V_{IH}	V_{OL}	V_{OH}
TTL	5 (4.75 - 5.25)	0.8	2.0	0.4	2.4
CMOS	5 (4.5 - 6)	1.35	3.15	0.33	3.84
LVTTTL	3.3 (3 - 3.6)	0.8	2.0	0.4	2.4
LVC MOS	3.3 (3 - 3.6)	0.9	1.8	0.36	2.7

MCS42 2.24

Como Construir as Portas Lógicas


NOT

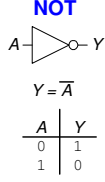

$Y = \bar{A}$

A	Y
0	1
1	0


BUF

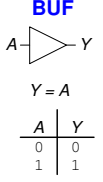

$Y = A$

A	Y
0	0
1	1


AND

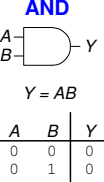

$Y = AB$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

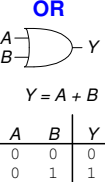

$Y = A + B$


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Transistores!


MCS42 2.25

Transistor como Chave

x = "low"

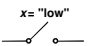


x = "high"

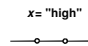


A simple switch controlled by the input x

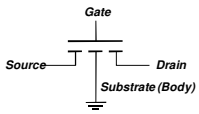MOSFET: Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor



nMOS transistor

MOSFET: nMOS e pMOS

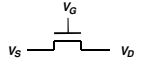


Simplified symbol for an nMOS transistor

nMOS transistor as a switch


MCS42 2.26

Transistor como Chave


x = "high"

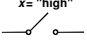


x = "low"

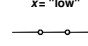

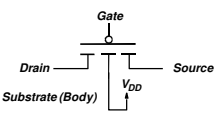A switch with the opposite behavior of Figure 3.2



pMOS transistor

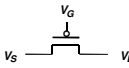


Simplified symbol for a pMOS transistor

pMOS transistor as a switch

MCS42 2.27

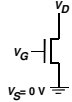
Comportamento dos Transistores NMOS e PMOS em Circuitos



$V_G = 0V$
 $V_S = 0V$


Transistor nMOS

Closed switch when $V_G = V_{DD}$

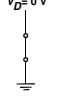


$V_D = 0V$

Open switch when $V_G = 0V$

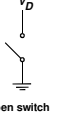


Open switch when $V_G = 0V$

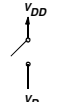

$V_S = V_{DD}$
 $V_G = 0V$


Transistor pMOS

Open switch when $V_G = V_{DD}$

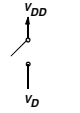

$V_D = V_{DD}$

Closed switch when $V_G = 0V$




$V_D = V_{DD}$

Closed switch when $V_G = 0V$


MCS42 2.28

Transistores

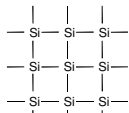
- Transistores são construídos com silício, um semicondutor
- Silício não é condutor (não tem cargas livres)
- Quando dopado torna-se condutor (tem cargas livres)
 - n-type
 - p-type



Silicon Lattice

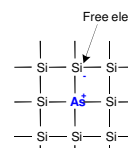


Free electron
n-Type

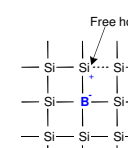


Free hole
p-Type

MCS42 2.29

Transistor MOS

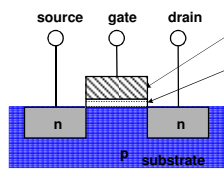

nMOS

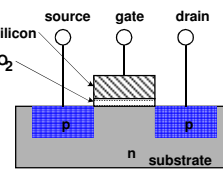


pMOS

MCS42 2.30

CMOS: Fabricação e Comportamento

Transistor nMOS - off

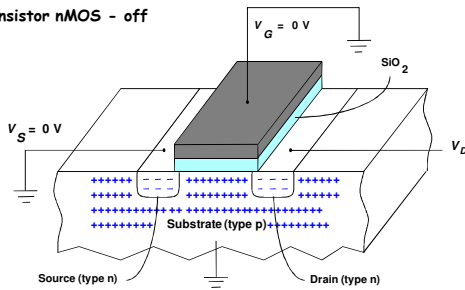


When $V_{GS} = 0$ V, the transistor is off

MCS42
2.31

CMOS: Fabricação e Comportamento


Transistor nMOS - on

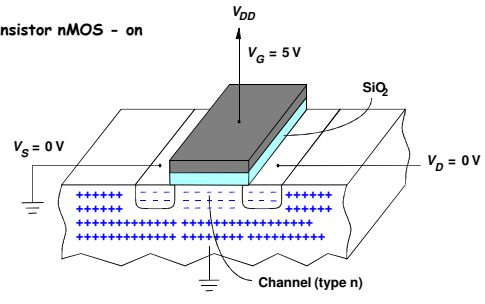

When $V_{GS} = 5$ V, the transistor is on

MCS42
2.32


Transistor nMOS

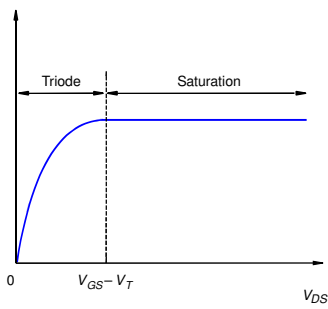

Current-voltage relationship in the nMOS transistor

MCS42
2.33

Portas Lógicas com nMOS

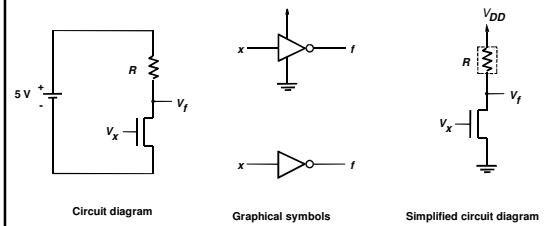

Circuit diagram


Graphical symbols

Simplified circuit diagram

A NOT gate built using nMOS technology

MCS42
2.34

Portas Lógicas com nMOS (NAND)

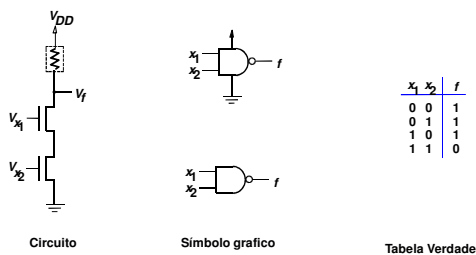


Circuito

Simbolo grafico

Tabela Verdade



MCS42
2.35

Portas Lógicas com nMOS (NOR)

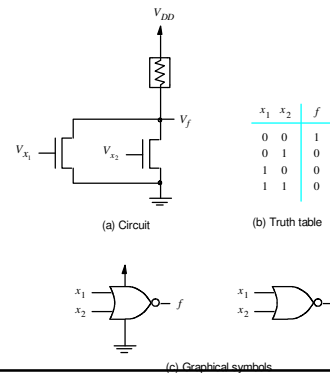

(a) Circuit

(b) Truth table

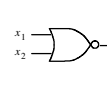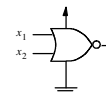

(c) Graphical symbols

MCS42
2.36

Portas Lógicas com nMOS (AND)

x_1	x_2	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

MCS42 2.37

Portas Lógicas com nMOS (OR)

x_1	x_2	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(a) Circuit
(b) Truth table

MCS42 2.38

Estrutura de um Circuito nMOS

MCS42 2.39

Estrutura de um Circuito CMOS (nMOS + pMOS)

A função é implementada por uma rede nMOS e uma pMOS simultaneamente

MCS42 2.40

NOT CMOS

x	T_1	T_2	f
0	on	off	1
1	off	on	0

MCS42 2.41

NAND CMOS

$f = \overline{x_1 \cdot x_2}$

x_1	x_2	T_1	T_2	T_3	T_4	f
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	1
1	0	off	on	on	off	1
1	1	off	off	on	on	0

(a) Circuit
(b) Truth table and transistor states

MCS42 2.42

NOR CMOS

$f = \overline{x_1 \cdot x_2}$

PUN

PDN

$f = \overline{x_1 + x_2}$

(a) Circuit

x_1	x_2	T_1	T_2	T_3	T_4	f
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	0
1	0	off	on	on	off	0
1	1	off	off	on	on	0

(b) Truth table and transistor states

AND CMOS

$f = x_1 \cdot x_2$

(c) Circuit

Exemplo: Circuito Complexo

$f = \overline{x_1} + \overline{x_2} \cdot \overline{x_3}$

PUN

PDN

Exercício

Qual a função implementada por:

$\overline{F} = x_1 (x_2 x_3 + x_4)$

PDN

Tensões em um Not nMOS

nMOS NOT gate

$V_x = 5\text{ V}$

Transferência de Voltagem Not CMOS

Margem de Ruído e Capacitância






NOT gate driving another NOT gate







$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$


The capacitive load at node A

MCS42 2.49

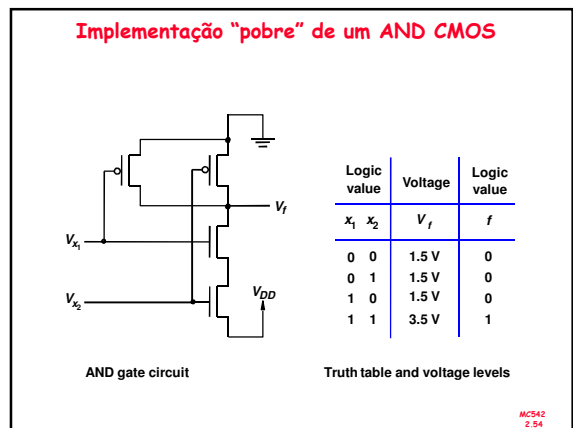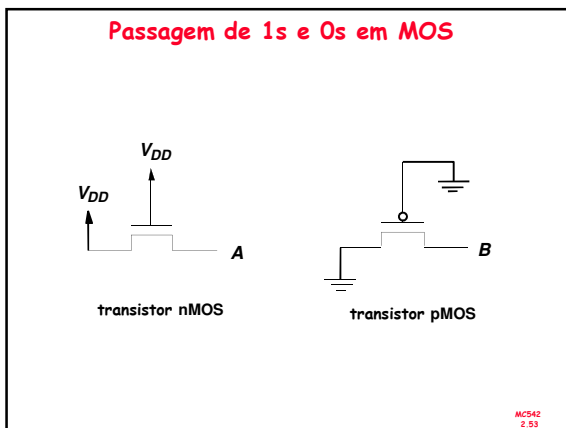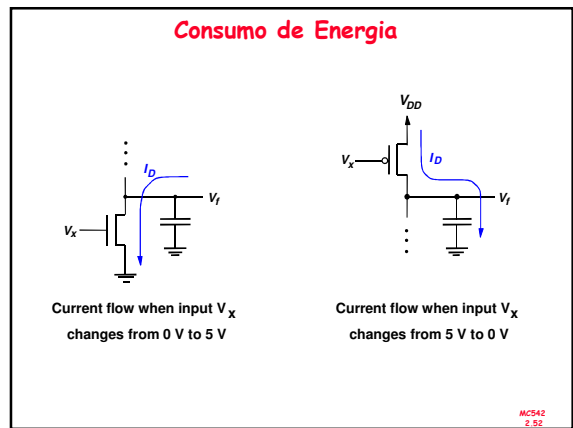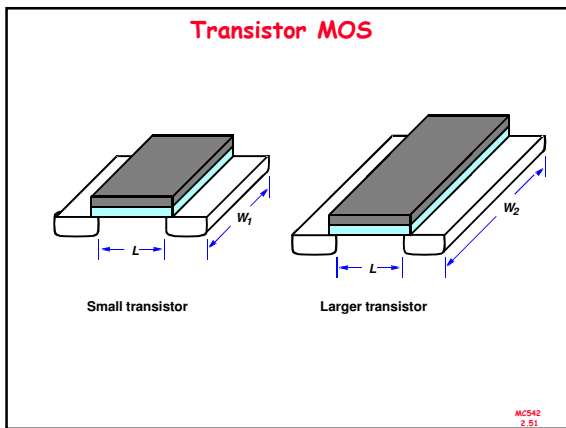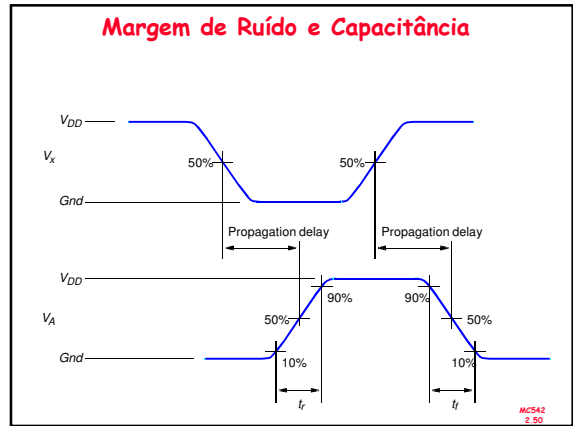

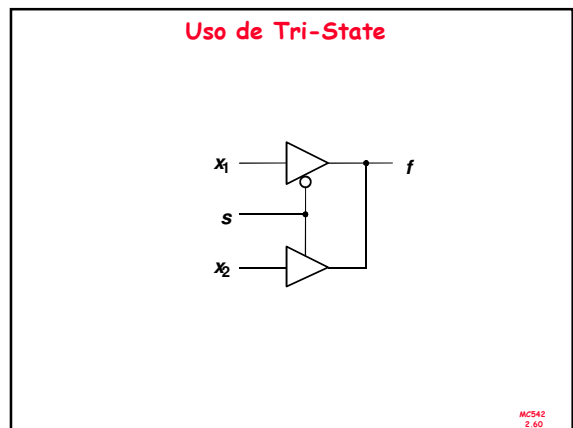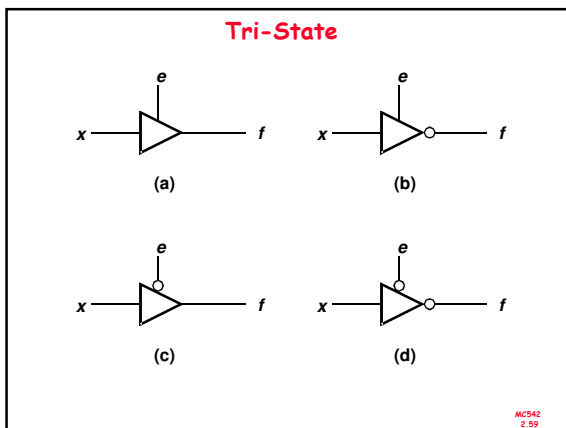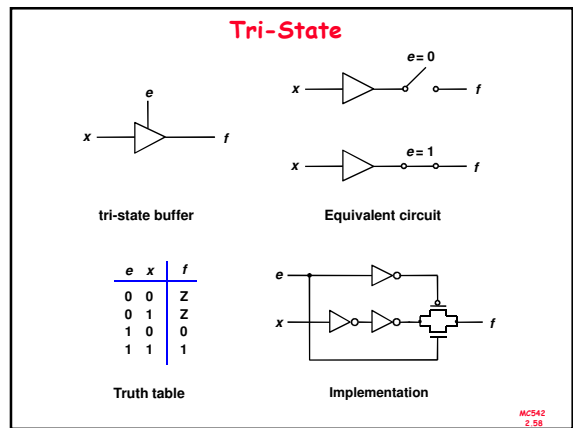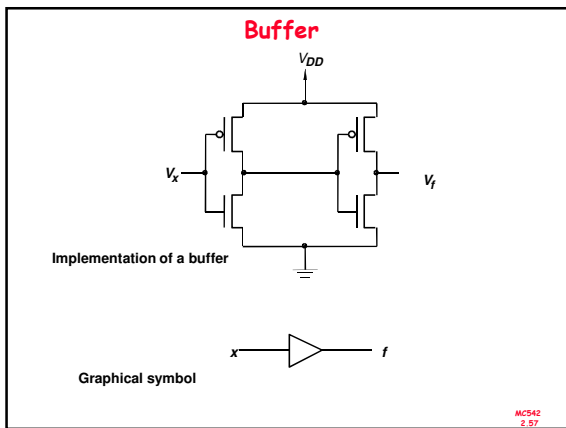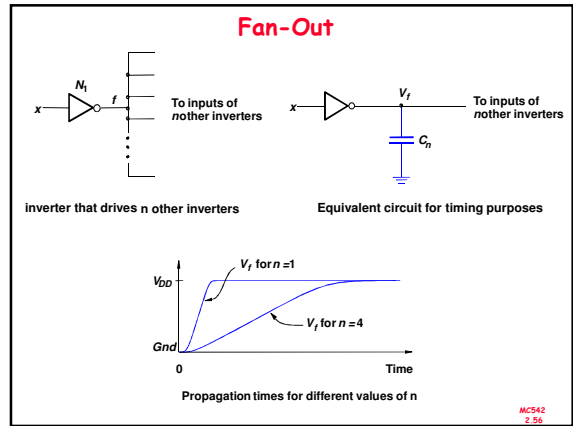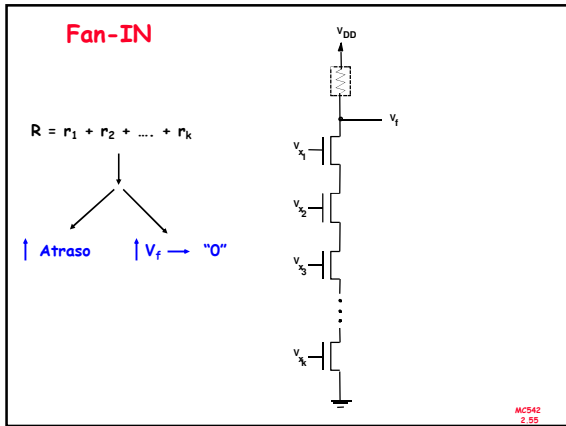



Transmission Gates

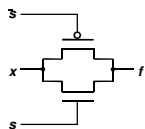

Circuit

s	f
0	Z
1	x

Truth table

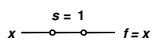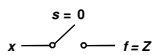

Equivalent circuit




Graphical symbol

MCS42
2.61


XOR

x_1	x_2	$f = x_1 \oplus x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Truth table

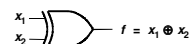


Graphical symbol

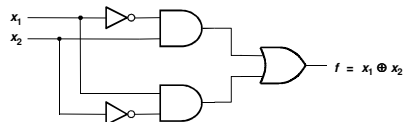


MCS42
2.62

XOR - Transmission Gate

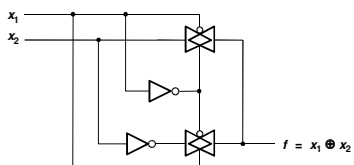

MCS42
2.63

Mux - Transmission Gate

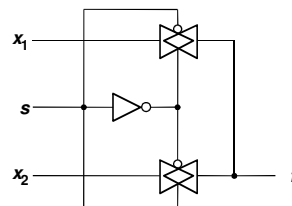

MCS42
2.64