

**MC542**

**Organização de Computadores**  
Teoria e Prática

2007

Prof. Paulo Cesar Centoducatte  
[ducatte@ic.unicamp.br](mailto:ducatte@ic.unicamp.br)  
[www.ic.unicamp.br/~ducatte](http://www.ic.unicamp.br/~ducatte)

MC542  
8.1

**MC542**

**Circuitos Lógicos**

**VHDL e Blocos Básicos**

"DDCA - (Capítulo 4)"  
"  
"FDL"

MC542  
8.2

**Título do Capítulo Abordado**  
**Sumário**

- VHDL
  - Escopo
    - » Arquitetura
    - » Visibilidade
  - Componentes
    - » Declaração
    - » Instanciação
    - » Exemplos
  - Configuração (Simplificada)
    - » Exemplos
  - Package
  - Package Body

MC542  
8.3

**Escopo**

- **Áreas declarativas**
  - Onde são definidos os sinais internos, variáveis, constantes, subprogramas, aliases
  - Áreas declarativas existem para packages, entidades, arquiteturas, subprogramas, processos e blocos
  - OBS : A área não declarativa é chamada de área de comandos

MC542  
8.4

**Escopo**

- **Área declarativa em Arquitetura**
  - Declarações no topo da arquitetura são "visíveis" em toda a arquitetura

```

ARCHITECTURE exemplo OF circuito IS
  CONSTANT cte : time := 10 ns;
  SIGNAL tmp : integer;
  SIGNAL cnt : bit;

BEGIN
  ....
  
```

MC542  
8.5

**Escopo**

- **Escopo de uma declaração vai do identificador até a declaração END da região em que foi declarado**
- **Limites:**
  - **Componente**
    - » **Entidade**
      - **Arquitetura**
        - Bloco
        - Processo
        - Subprograma

MC542  
8.6

## Escopo

- Na linguagem VHDL é possível a utilização de identificadores homônimos com diferentes significados, dependendo do contexto onde é definido cada identificador ele pode assumir diferentes significados no nível lógico.
- Um sinal definido dentro da parte declarativa de um componente, entidade, arquitetura, bloco, processo ou subprograma tem o escopo controlado dentro deste contexto. Desta forma é possível a utilização de nomes idênticos para indicações de sinais distintos.
- Para a distinção de sinais homônimos, cada sinal definido em VHDL pode ser acessado por seu endereço completo, indicando biblioteca, package, componente, arquitetura, processo e nome do sinal na forma:

`biblioteca.componente.arquitetura.processo.sinal`

MCS42  
8.7

## Visibilidade

- Estabelece o significado dos identificadores
- As declarações são visíveis somente no seu escopo
- Uso de endereços em identificadores

```
- var1 := architecture2.cte;  
- var2 := process1.cte;
```

MCS42  
8.8

## Componentes

- Descrito pelo par **entidade** e **arquitetura**.
  - OBS.: Um modelo VHDL é dito estrutural se faz uso de instanciação de componentes.
- Usado na Arquitetura
  - Declaração de componente
    - » define o tipo do módulo
  - Instaciação de componentente
    - » define seu uso em um projeto
- Instanciação condicional
- Modelamento Estrutural

MCS42  
8.9

## Componentes

- Declaração de um componente

```
component identifier [is]  
  [generic (generic_interface_list);]  
  [port (port_interface_list);]  
end component [identifier];
```

OBS.: Similar a ENTIDADE

MCS42  
8.10

## Componentes

- Exemplo

```
component flip-flop is  
  generic (Tprop, Tsetup, Thold : delay);  
  port (clk: in bit; clr : in bit; d : in bit; q : out bit);  
end component flip_flop;
```

MCS42  
8.11

## Componentes

- Instanciação

```
instatiation_label:  
  component componente_name  
  [generic map (generic_association_list) ]  
  port map (port_association_list);
```

MCS42  
8.12

## Componentes - Declaração

### Exemplo:

```
entity reg4 is
  port ( clk, clr : in bit; d : in bit_vector(0 to 3);
        q : out bit_vector(0 to 3) );
end entity reg4;
```

-----

architecture struct of reg4 is

```
  component flipflop is
    generic (Tprop, Tsetup, Thold : delay_length);
    port (clk : in bit; clr : in bit; d : in bit;
          q : out bit);
  end component flipflop;
```

MCS42  
8.13

## Componentes - Instanciação

```
begin
  bit0 : component flipflop
    generic map ( Tprop => 2 ns, Tsetup => 2 ns, Thold => 1 ns )
    port map ( clk => clk, clr => clr, d => d(0), q => q(0) );

  bit1 : component flipflop
    generic map ( Tprop => 2 ns, Tsetup => 2 ns, Thold => 1 ns )
    port map ( clk => clk, clr => clr, d => d(1), q => q(1) );

  bit2 : component flipflop
    generic map ( Tprop => 2 ns, Tsetup => 2 ns, Thold => 1 ns )
    port map ( clk => clk, clr => clr, d => d(2), q => q(2) );

  bit3 : component flipflop
    generic map ( Tprop => 2 ns, Tsetup => 2 ns, Thold => 1 ns )
    port map ( clk => clk, clr => clr, d => d(3), q => q(3) );

end architecture struct;
```

MCS42  
8.14

## Configuração

```
configuration identifier of entity_name is
  for architecture_name
    {for component_specification
      binding_indication;
    end for;}
  end for;
end [ configuration ] [ identifier];
```

MCS42  
8.15

## Configuração

```
FOR nome_da_instancia[others]all: nome_componente --
  component_specification
  USE ENTITY especificação_da_entidade; -- binding_indication
END FOR;
```

### Exemplos:

```
FOR inst51: xor_gate
  USE ENTITY lib_projeto.xor(arq_rtl);
END FOR;

FOR bit0, bit1: flipflop
  use entity work.edge_triggered_Dff(basic);
end for;

FOR others: flipflop
  use entity work.edge_triggered_Dff(rtl);
end for;
```

MCS42  
8.16

## Exemplo

Architecture rtl of top is

```
  Component and2
  port(a, b : in std_logic;
        c : out std_logic);
  End component;
```

```
  Component latchD
  port(d, clk : in std_ulogic;
        q, notq : out std_logic);
  End component;
```

For all : and2 use entity work.and2(rtl);

For all : latchD use entity work.latchD(rtl);

signal Q, NOTQ : std\_ulogic := '1';

Begin

```
  inst_latchD : latchD
  port map(d1,clk,Q,NOTQ);
```

```
  inst_and2_a : and2
  port map(d1,Q,S1);
```


```
  inst_and2_b : and2
  port map(d2,NOTQ,S3);
```

End rtl;


OBS.: d1, d2 e clk são sinais de entrada e S1, S2 e S3 são sinais de saída

MCS42  
8.17

## Adição de Números sem Sinal
 
$$\begin{array}{r} 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0\ x \\ +\ 0\ y \\ \hline c\ s \end{array}$$


		Carry	Soma
x	y	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

MCS42  
8.18

### Adição de Números sem Sinal com Múltiplos Bits

$$\begin{array}{r}
 X = x_4x_3x_2x_1x_0 \quad 01111 \quad (15)_{10} \\
 + Y = y_4y_3y_2y_1y_0 \quad 01010 \quad (10)_{10} \\
 \hline
 \text{Generated carries} \quad 1110 \\
 \hline
 S = s_4s_3s_2s_1s_0 \quad 11001 \quad (25)_{10}
 \end{array}$$

MCS42  
8.19

### Adição de Números sem Sinal com Múltiplos Bits


• Várias formas de propagação do carry:

Ripple-carry adders (slow)

Carry-lookahead adders (fast)

Prefix adders (faster)

OBS.: Carry-lookahead e prefix adders são rápidos para soma com vários bits porém utilizam mais hardware.

 


MCS42  
8.20

### Somador Ripple Carry

• Atraso para um somador de n bits:

$$t_{\text{ripple}} = N t_{FA}$$

Onde  $t_{FA}$  é o atraso de um full adder

 

MCS42  
8.21

### Carry-Lookahead

$$\begin{aligned}
 C_{i+1} &= x_i y_i + x_i c_i + y_i c_i \\
 C_{i+1} &= x_i y_i + (x_i + y_i) c_i \iff C_{i+1} = g_i + p_i c_i \\
 C_{i+1} &= g_i + p_i (g_{i-1} + p_{i-1} c_{i-1}) \\
 C_{i+1} &= g_i + p_i g_{i-1} + p_i p_{i-1} c_{i-1}
 \end{aligned}$$

• Cálculo dos sinais Geração e Propagação para um bloco de 4 bits


$$G_{3:0} = G_3 + P_3 (G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0))$$

$$P_{3:0} = P_3 P_2 P_1 P_0$$

$$C_i = G_{i:j} + P_{i:j} C_{i-1}$$

MCS42  
8.22

### Carry Lookahead de 32 bits e 4 blocos

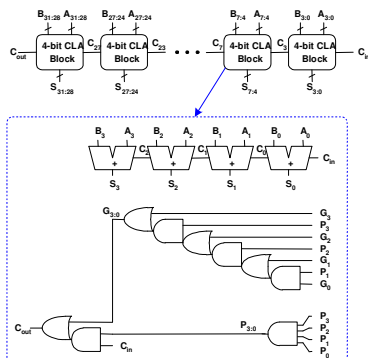

MCS42  
8.23

### Delay no Somador Carry-Lookahead

• O delay de um somador N-bit carry-lookahead com blocos de k-bit é:

$$t_{CLA} = t_{pg} + t_{pg\_block} + (N/k - 1)t_{AND\_OR} + k t_{FA}$$

onde

- $t_{pg}$  é o delay de um gate da geração e propagação
- $t_{pg\_block}$  é o delay dos gates da geração e propagação do bloco
- $t_{AND\_OR}$  é o delay de  $C_{in}$  à porta AND/OR final de  $C_{out}$  no bloco CLA de k-bit

• O delay de um somador carry-lookahead de N-bit é em geral muito mais rápido que um somador ripple-carry para  $N > 16$

MCS42  
8.24



### Prefix Adder

- Extende o cálculo de  $G$  e  $P$  para tornar o somador ainda mais rápido.
  - $G$  e  $P$  para par de colunas
  - $G$  e  $P$  para blocos de 4
  - $G$  e  $P$  para blocos de 8
  - $G$  e  $P$  para blocos de ...

$$S_i = (A_i \text{ xor } B_i) \text{ xor } C_{i-1}$$


MCS42  
8.25

### Prefix Adder

  

MCS42  
8.26

### Unidade Somador-Subtrator

 

MCS42  
8.27

### Package

- Declarações comuns a todo o projeto.
  - Exemplo: constantes, sinais, tipos de dados, subprogramas etc
- Package
  - Declarações de Tipos, Subtipos, constantes, interface de procedimentos e de funções
- Package Body
  - Contém o corpo dos subprogramas definidos no Package

MCS42  
8.28

### Package

PACKAGE label IS

-- declarações;

END label;

Package BODY label IS

-- Corpo de subprogramas;

END label;

MCS42  
8.29

### Package - Exemplo

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
```

```
ENTITY fulladd IS
    PORT (Cin, x, y : IN STD_LOGIC ;
          s, Cout : OUT STD_LOGIC ) ;
END fulladd ;
```

```
ARCHITECTURE LogicFunc OF fulladd IS
    BEGIN
        s <= x XOR y XOR Cin ;
        Cout <= (x AND y) OR (Cin AND x) OR (Cin AND y) ;
    END LogicFunc ;
```

MCS42  
8.30

### Package - Exemplo

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY adder4 IS
  PORT (Cin      : IN  STD_LOGIC ;
        x3, x2, x1, x0 : IN  STD_LOGIC ;
        y3, y2, y1, y0 : IN  STD_LOGIC ;
        s3, s2, s1, s0 : OUT STD_LOGIC ;
        Cout     : OUT STD_LOGIC ) ;
END adder4 ;

ARCHITECTURE Structure OF adder4 IS
  SIGNAL c1, c2, c3 : STD_LOGIC ;

  -- Componente sem uso de Package

  COMPONENT fulladd
    PORT (Cin, x, y : IN  STD_LOGIC ;
          s, Cout  : OUT STD_LOGIC ) ;
  END COMPONENT ;
```

MCS42  
8.31

### Package - Exemplo

```
BEGIN
  stage0: fulladd PORT MAP ( Cin, x0, y0, s0, c1 ) ;
  stage1: fulladd PORT MAP ( c1, x1, y1, s1, c2 ) ;
  stage2: fulladd PORT MAP ( c2, x2, y2, s2, c3 ) ;
  stage3: fulladd PORT MAP ( Cin => c3, Cout => Cout,
                             x => x3, y => y3, s => s3 ) ;
END Structure ;
```

MCS42  
8.32

### Package - Exemplo

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

-- Componente com uso de Package

PACKAGE fulladd_package IS
  COMPONENT fulladd
    PORT ( Cin, x, y : IN  STD_LOGIC ;
          s, Cout  : OUT STD_LOGIC ) ;
  END COMPONENT ;
END fulladd_package ;
```

MCS42  
8.33

### Package - Exemplo

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE work.fulladd_package.all ;

ENTITY adder4 IS
  PORT (Cin      : IN  STD_LOGIC ;
        x3, x2, x1, x0 : IN  STD_LOGIC ;
        y3, y2, y1, y0 : IN  STD_LOGIC ;
        s3, s2, s1, s0 : OUT STD_LOGIC ;
        Cout     : OUT STD_LOGIC ) ;
END adder4 ;
```

MCS42  
8.34

### Package - Exemplo

```
ARCHITECTURE Structure OF adder4 IS
  SIGNAL c1, c2, c3 : STD_LOGIC ;

BEGIN
  stage0: fulladd PORT MAP ( Cin, x0, y0, s0, c1 ) ;
  stage1: fulladd PORT MAP ( c1, x1, y1, s1, c2 ) ;
  stage2: fulladd PORT MAP ( c2, x2, y2, s2, c3 ) ;
  stage3: fulladd PORT MAP ( Cin => c3, Cout => Cout,
                             x => x3, y => y3, s => s3 ) ;
END Structure ;
```

MCS42  
8.35

### Exemplos

#### Usando std\_logic\_vector

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE work.fulladd_package.all ;

ENTITY adder4 IS
  PORT (Cin : IN  STD_LOGIC ;
        X, Y : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
        S   : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
        Cout : OUT STD_LOGIC ) ;
END adder4 ;
```

MCS42  
8.36

## Exemplos

### Usando std\_logic\_vector

```
ARCHITECTURE Structure OF adder4 IS
  SIGNAL C : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 3);
BEGIN
  stage0: fulladd PORT MAP ( Cin, X(0), Y(0), S(0), C(1) );
  stage1: fulladd PORT MAP ( C(1), X(1), Y(1), S(1), C(2) );
  stage2: fulladd PORT MAP ( C(2), X(2), Y(2), S(2), C(3) );
  stage3: fulladd PORT MAP ( C(3), X(3), Y(3), S(3), Cout );
END Structure ;
```

MCS42  
8.37

## Exemplos

### Usando ieee.std\_logic\_signed

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_signed.all ;

ENTITY adder16 IS
  PORT (X, Y : IN  STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);
        S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0));
END adder16 ;

ARCHITECTURE Behavior OF adder16 IS
BEGIN
  S <= X + Y ;
END Behavior
```

Não tem acesso ao Cout e Overflow

MCS42  
8.38

## Exemplos

### Usando ieee.std\_logic\_signed

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_signed.all ;

ENTITY adder16 IS
  PORT (Cin : IN  STD_LOGIC ;
        X, Y : IN  STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);
        S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);
        Cout, Overflow : OUT STD_LOGIC );
END adder16 ;
```

MCS42  
8.39

## Exemplos

### Usando ieee.std\_logic\_signed

```
ARCHITECTURE Behavior OF adder16 IS
  SIGNAL Sum : STD_LOGIC_VECTOR(16 DOWNT0 0);
BEGIN
  Sum <= ('0' & X) + Y + Cin ;
  S <= Sum(15 DOWNT0 0);
  Cout <= Sum(16);
  Overflow <= Sum(16) XOR X(15) XOR Y(15) XOR Sum(15);
END Behavior ;
```

MCS42  
8.40

## Exemplos

### Usando ieee.std\_logic\_arith

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_arith.all ;

ENTITY adder16 IS
  PORT (Cin : IN  STD_LOGIC ;
        X, Y : IN  SIGNED(15 DOWNT0 0);
        S : OUT SIGNED(15 DOWNT0 0);
        Cout, Overflow : OUT STD_LOGIC );
END adder16 ;
```

MCS42  
8.41

## Exemplos

### Usando ieee.std\_logic\_arith

```
ARCHITECTURE Behavior OF adder16 IS
  SIGNAL Sum : SIGNED(16 DOWNT0 0);
BEGIN
  Sum <= ('0' & X) + Y + Cin ;
  S <= Sum(15 DOWNT0 0);
  Cout <= Sum(16);
  Overflow <= Sum(16) XOR X(15) XOR Y(15) XOR Sum(15);
END Behavior ;
```

MCS42  
8.42

### Exemplos

```
ENTITY adder16 IS
  PORT (X, Y : IN  INTEGER RANGE -32768 TO 32767 ;
        S : OUT INTEGER RANGE -32768 TO 32767 ) ;
END adder16 ;
```

```
ARCHITECTURE Behavior OF adder16 IS
BEGIN
  S <= X + Y ;
END Behavior ;
```

MCS42  
8.43

### Exemplos


```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;

ENTITY BCD IS
  PORT (X, Y : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
        S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) ) ;
END BCD ;
```

```
ARCHITECTURE Behavior OF BCD IS
  SIGNAL Z : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) ;
  SIGNAL Adjust : STD_LOGIC ;
BEGIN
  Z <= ('0' & X) + Y ;
  Adjust <= '1' WHEN Z > 9 ELSE '0' ;
  S <= Z WHEN (Adjust = '0') ELSE Z + 6 ;
END Behavior ;
```

MCS42  
8.44

### Exemplos

 

MCS42  
8.45