

MC542
Organização de Computadores
Teoria e Prática

2007
 Prof. Paulo Cesar Centoducatte
ducatte@ic.unicamp.br
www.ic.unicamp.br/~ducatte

MC542
2.1

MC542
Circuitos Lógicos

Portas Lógicas, Tecnologia

"DDCA" - (Capítulo 1)
 "FDL" - (Capítulo 3)

MC542
2.2

Portas Lógicas, Tecnologia
Sumário

- **Variáveis e Funções**
 - Funções AND, Or e NOT
 - Funções Complexas
 - Tabela Verdade
- **Portas Lógicas**
 - Uma Entrada
 - Duas Entradas
 - Múltiplas Entradas
- **Rede Lógica**
- **Níveis Lógicos**
 - Margem de Ruído
- **Característica de Transferência DC**
- **Família Lógicas**

2.3

Portas Lógicas, Tecnologia
Sumário

- **Transistor como Chave**
 - NMOS
 - PMOS
- **Portas Lógicas com NMOS**
- **Portas Lógicas com CMOS**
- **Fan-In e Fan-Out**
- **Tri-state**

2.4

Variáveis e Funções


Analogia com chaves controladas

MC542
2.5


Variáveis e Funções

MC542
2.6

 **Variáveis e Funções - Funções Simples
AND e OR**




Função lógica AND

 

Função lógica OR

MCS42
2.7


Variáveis e Funções - Funções Complexas

 

Arranjo serie/paralelo

MCS42
2.8

**Variáveis e Funções
NOT**

 

MCS42
2.9

Tabela Verdade

x_1	x_2	$x_1 \cdot x_2$	$x_1 + x_2$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

AND OR


MCS42
2.10

Tabela Verdade

x_1	x_2	x_3	$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$	$x_1 + x_2 + x_3$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


MCS42
2.11

 **Portas Lógicas: Uma Entrada
(ou Gates)**



$Y = \bar{A}$

A	Y
0	1
1	0

 

$Y = A$

A	Y
0	0
1	1

MCS42
2.12

Portas Lógicas: Duas Entradas


AND



$$Y = AB$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

 

$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

MCS42 2.13

Portas Lógicas: Duas Entradas


XOR



$$Y = A \oplus B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


NAND

 

$$Y = \overline{AB}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


NOR

 

$$Y = \overline{A + B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XNOR

 


$$Y = \overline{A \oplus B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

MCS42 2.14

Portas Lógicas: Múltiplas Entradas


NOR3

 


$$Y = \overline{A + B + C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

AND4

 


$$Y = ABCD$$

 

MCS42 2.15

Rede Lógica

 

Rede de portas
Circuito lógico

MCS42 2.16


Níveis Lógicos

- Define as voltagens para representar o 1 e o 0
- Exemplo:
 - 0 : terra ou 0 volts
 - 1 : V_{DD} ou 5 volts
- Qual o valor produzido por uma porta (gate)?
- Se produzir 4.99 volts? Isso é um 0 ou um 1?
- E se 3.2 volts?






MCS42 2.17

Níveis Lógico

 - Define-se intervalos de voltagens para representar o 1 e o 0
- Define-se diferentes intervalos para saídas e entradas para permitir tolerância a ruídos
- Ruído é qualquer coisa que degrada o sinal



MCS42 2.18

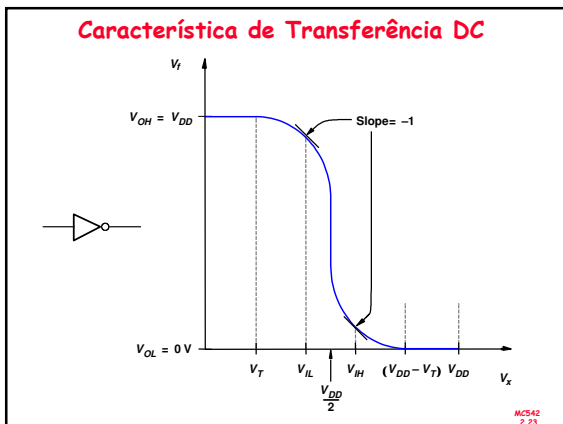 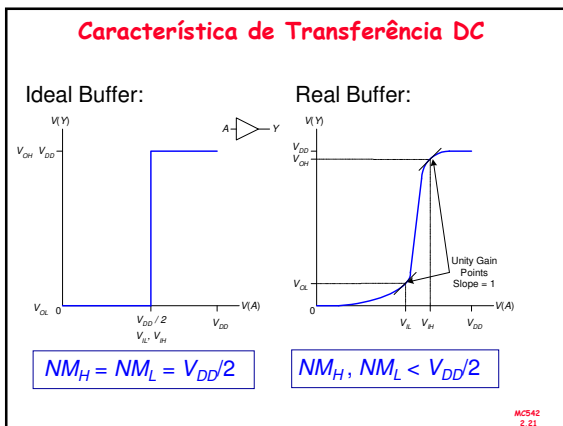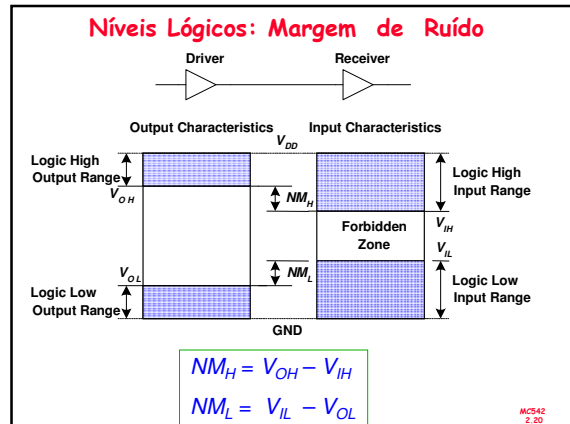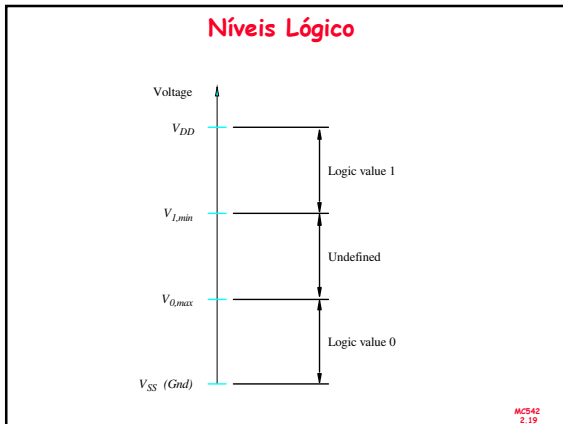


Família Lógicas

Logic Family	V_{DD}	V_{IL}	V_{IH}	V_{OL}	V_{OH}
TTL	5 (4.75 - 5.25)	0.8	2.0	0.4	2.4
CMOS	5 (4.5 - 6)	1.35	3.15	0.33	3.84
LVTTTL	3.3 (3 - 3.6)	0.8	2.0	0.4	2.4
LVC MOS	3.3 (3 - 3.6)	0.9	1.8	0.36	2.7

MCS42 2.24

Como Construir as Portas Lógicas


NOT

 

$Y = \bar{A}$

A	Y
0	1
1	0


BUF

 

$Y = A$

A	Y
0	0
1	1


AND



$Y = AB$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR



$Y = A + B$


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Transistores!


MCS42 2.26

Transistor como Chave


x = "low"

 

x = "high"

 


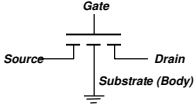A simple switch controlled by the input x




MOSFET: Metal oxide semiconductor field-effect transistor

NMOS transistor

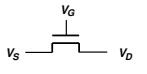

Simplified symbol for an NMOS transistor

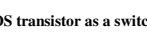


NMOS transistor as a switch


MCS42 2.26

Transistor como Chave


x = "high"




x = "low"

 

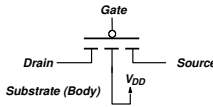
A switch with the opposite behavior of Figure 3.2



PMOS transistor

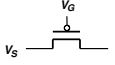


Simplified symbol for an PMOS transistor

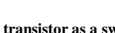

PMOS transistor as a switch


MCS42 2.27

Comportamento dos Transistores NMOS e PMOS em Circuitos




Transistor NMOS


$V_D = 0\text{ V}$

 

Closed switch when $V_G = V_{DD}$

 


Open switch when $V_G = 0\text{ V}$

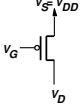


Transistor PMOS

$V_D = V_{DD}$



Open switch when $V_G = V_{DD}$




Closed switch when $V_G = 0\text{ V}$

MCS42 2.28


Transistores

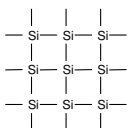- Transistores são construídos com silício, um semicondutor
- Silício não é condutor (não tem cargas livres)
- Quando dopado torna-se condutor (tem cargas livres)
 - n-type
 - p-type




Silicon Lattice

Free electron

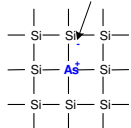

n-Type


Free hole

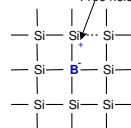


p-Type

MCS42 2.29

Transistor MOS

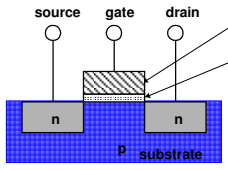

nMOS

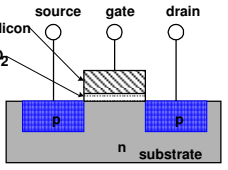


pMOS

MCS42 2.30

CMOS: Fabricação e Comportamento

Transistor nMOS - off

 


When $V_{GS} = 0 \text{ V}$, the transistor is off

MCS42
2.31

CMOS: Fabricação e Comportamento


Transistor nMOS - on

 

When $V_{GS} = 5 \text{ V}$, the transistor is on

MCS42
2.32


Transistor nMOS

 

Current-voltage relationship in the NMOS transistor

MCS42
2.33

Portas Lógicas com nMOS

 

Circuit diagram


Graphical symbols

Simplified circuit diagram


A NOT gate built using nMOS technology

MCS42
2.34

Portas Lógicas com nMOS (NAND)

 

Circuito

 


Simbolo grafico

x_1	x_2	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabela Verdade

MCS42
2.35


Portas Lógicas com nMOS (NOR)

 

(a) Circuit

x_1	x_2	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(b) Truth table

 

(c) Graphical symbols

MCS42
2.36

Portas Lógicas com nMOS (AND)

x_1	x_2	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

MCS42 2.37

Portas Lógicas com nMOS (OR)

x_1	x_2	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(a) Circuit

(b) Truth table

MCS42 2.38

Estrutura de um circuito nMOS

MCS42 2.39

Estrutura de um Circuito CMOS (nMOS + pMOS)

A função é implementada por uma rede nMOS e uma pMOS simultaneamente

MCS42 2.40

NOT CMOS

x	T_1	T_2	f
0	on	off	1
1	off	on	0

MCS42 2.41

NAND CMOS

$f = \overline{x_1 \cdot x_2}$

x_1	x_2	T_1	T_2	T_3	T_4	f
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	1
1	0	off	on	on	off	1
1	1	off	off	on	on	0

(a) Circuit

(b) Truth table and transistor states

MCS42 2.42

NOR CMOS

$f = \overline{x_1 \cdot x_2}$
PUN

PDN
 $f = \overline{x_1 + x_2}$

(a) Circuit

x_1	x_2	T_1	T_2	T_3	T_4	f
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	0
1	0	off	on	on	off	0
1	1	off	off	on	on	0

(b) Truth table and transistor states

MCS42 2.43

AND CMOS

MCS42 2.44

Exemplo: Circuito Complexo

$f = \overline{x_1} + \overline{x_2} \cdot \overline{x_3}$

MCS42 2.45

Exercício

Qual a função implementada por:

$\overline{f} = x_1 (x_2 x_3 + x_4)$


MCS42 2.46

Tensões em um Not nMOS

(a) nMOS NOT gate

(b) $V_x = 5V$

MCS42 2.47

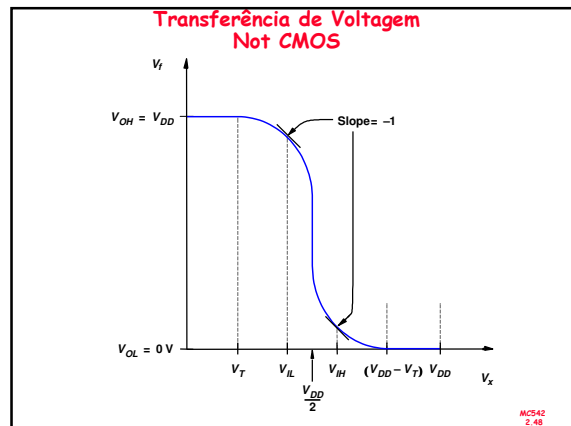

Margem de Ruído e Capacitância





NOT gate driving another NOT gate

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$

The capacitive load at node A

MCS42 2.49

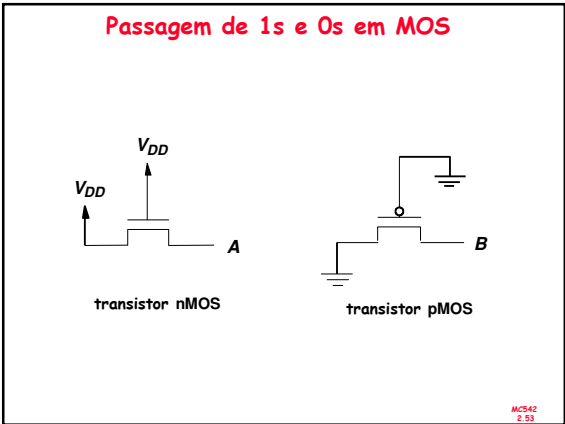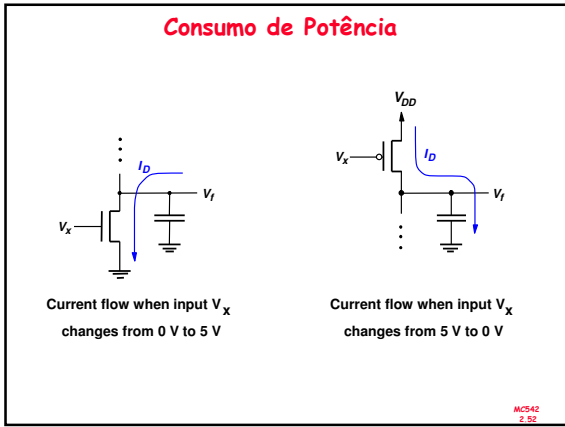 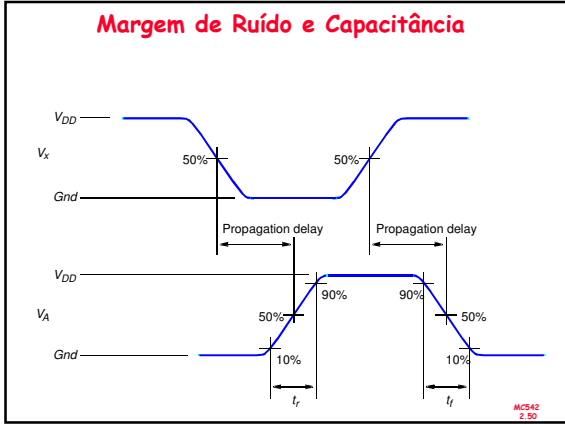







Implementação "pobre" de um AND CMOS

Logic value	Logic value	Voltage	Logic value
x_1	x_2	V_f	f
0	0	1.5 V	0
0	1	1.5 V	0
1	0	1.5 V	0
1	1	3.5 V	1


AND gate circuit

Truth table and voltage levels

MCS42 2.54

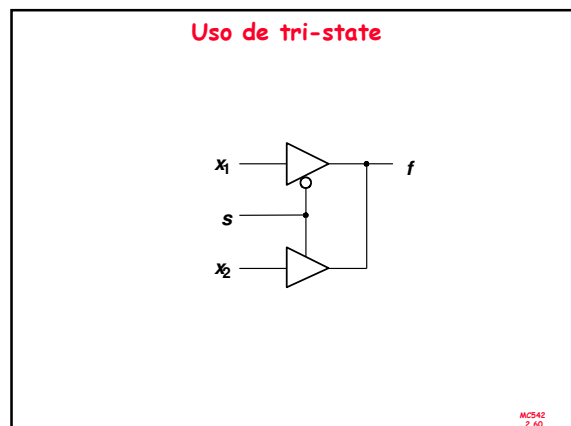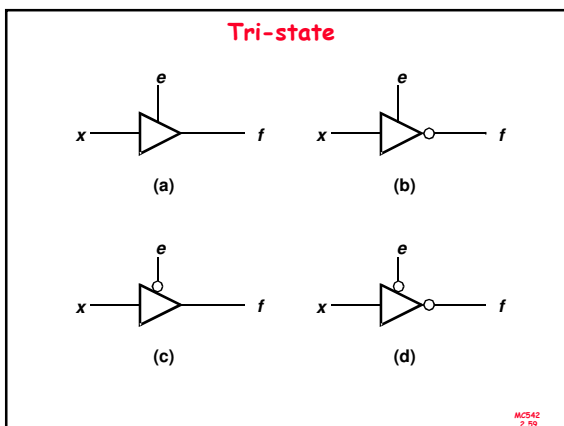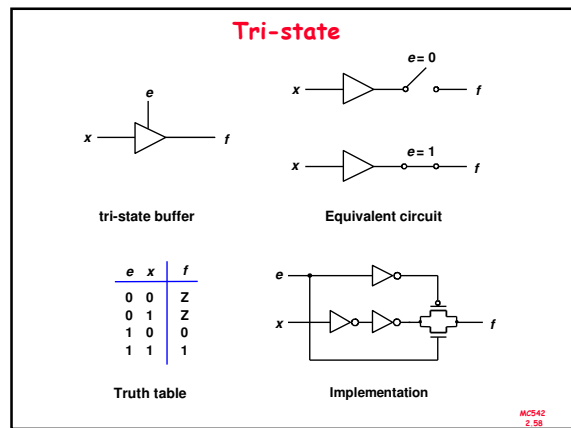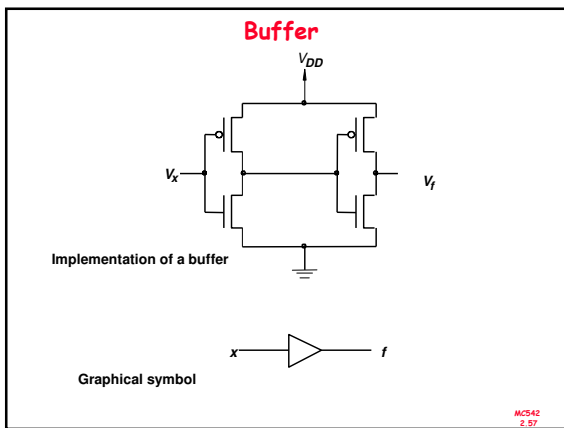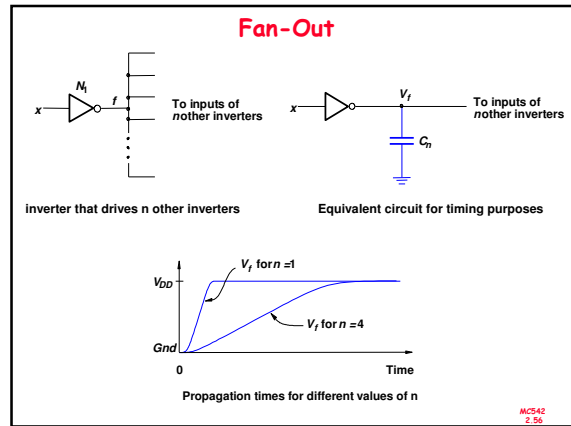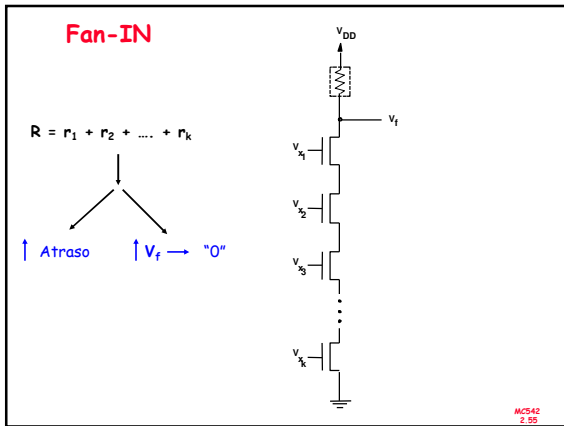

Transmission Gates

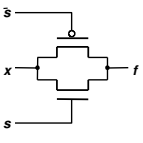


Circuit


s	f
0	Z
1	x

Truth table

s = 0

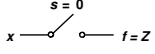


f = Z

 

Graphical symbol

s = 1

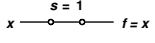

f = x


Equivalent circuit

MCS42
2.61

XOR


x_1	x_2	$f = x_1 \oplus x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Truth table

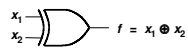

Graphical symbol


$f = x_1 \oplus x_2$

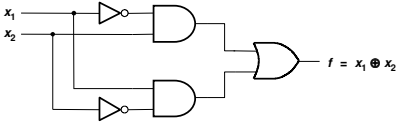

$f = x_1 \oplus x_2$

MCS42
2.62


XOR - Transmission Gate

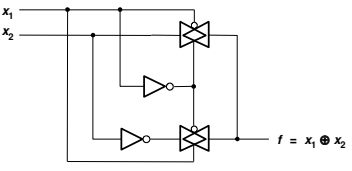

$f = x_1 \oplus x_2$

MCS42
2.63

Mux - Transmission Gate

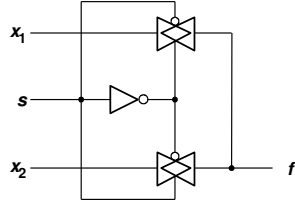

f

MCS42
2.64