

MC542

**Organização de Computadores
Teoria e Prática**

2007

Prof. Paulo Cesar Centoducatte
ducatte@ic.unicamp.br
www.ic.unicamp.br/~ducatte

MC542

Circuitos Lógicos

Portas Lógicas, Tecnologia

“DDCA” - (Capítulo 1)

“FDL” - (Capítulo 3)

Portas Lógicas, Tecnologia Sumário

- **Variáveis e Funções**
 - Funções AND, Or e NOT
 - Funções Complexas
 - Tabela Verdade
- **Portas Lógicas**
 - Uma Entrada
 - Duas Entradas
 - Múltiplas Entradas
- **Rede Lógica**
- **Níveis Lógicos**
 - Margem de Ruído
- **Característica de Transferência DC**
- **Família Lógicas**

Portas Lógicas, Tecnologia Sumário

- Transistor como Chave
 - NMOS
 - PMOS
- Portas Lógicas com NMOS
- Portas Lógicas com CMOS
- Fan-In e Fan-Out
- Tri-state

Variáveis e Funções


Analogia com chaves controladas




$$x = 0$$




$$x = 1$$

 


Variáveis e Funções

 

 Variáveis e Funções - Funções Simples AND e OR




Função lógica AND

 

Função lógica OR

Variáveis e Funções - Funções Complexas

 

Arranjo serie/paralelo

Variáveis e Funções NOT

 


Tabela Verdade

x_1	x_2	$x_1 \cdot x_2$	$x_1 + x_2$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1


AND OR

Tabela Verdade


x_1	x_2	x_3	$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$	$x_1 + x_2 + x_3$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Portas Lógicas: Uma Entrada (ou Gates)

NOT

 

BUF

 

$$Y = \overline{A}$$


A	Y
0	1
1	0

$$Y = A$$

A	Y
0	0
1	1

Portas Lógicas: Duas Entradas


AND

 

$$Y = AB$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

 


$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


Portas Lógicas: Duas Entradas

XOR

 


$$Y = A \oplus B$$

NAND

 


$$Y = \overline{AB}$$

NOR

 

$$Y = \overline{A + B}$$

XNOR

 

$$Y = \overline{A \oplus B}$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Portas Lógicas: Múltiplas Entradas


NOR3

 


$$Y = \overline{A+B+C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


AND4

 

$$Y = ABCD$$

 

Rede Lógica

 


Rede de portas
Circuito lógico

Níveis Lógicos


- Define as voltagens para representar o 1 e o 0
- Exemplo:
 - 0 : terra ou 0 volts
 - 1 : V_{DD} ou 5 volts
- Qual o valor produzido por uma porta (gate)?
- Se produzir 4.99 volts? Isso é um 0 ou um 1?
- E se 3.2 volts?

Níveis Lógico

 
- Define-se intervalos de voltagens para representar o 1 e o 0
- Define-se diferentes intervalos para saídas e entradas para permitir tolerância a ruídos
- Ruído é qualquer coisa que degrada o sinal



Níveis Lógico

 

Níveis Lógicos: Margem de Ruído

 


$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$


Característica de Transferência DC

Ideal Buffer:

 




$$NM_H = NM_L = V_{DD}/2$$

Real Buffer:

 


$$NM_H, NM_L < V_{DD}/2$$

Característica de Transferência DC

   

Característica de Transferência DC

 


Família Lógicas

Logic Family	V_{DD}	V_{IL}	V_{IH}	V_{OL}	V_{OH}
TTL	5 (4.75 - 5.25)	0.8	2.0	0.4	2.4
CMOS	5 (4.5 - 6)	1.35	3.15	0.33	3.84
LV-TTL	3.3 (3 - 3.6)	0.8	2.0	0.4	2.4
LVCMOS	3.3 (3 - 3.6)	0.9	1.8	0.36	2.7


Como Construir as Portas Lógicas

NOT

 


$$Y = \overline{A}$$

BUF

 


$$Y = A$$

AND

 

$$Y = AB$$

OR

 

$$Y = A + B$$

A	Y
0	1
1	0

A	Y
0	0
1	1

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


Transistores!

Transistor como Chave

MOSFET: Metal oxide
semiconductor
field-effect
transistor




 A simple switch controlled by the input x



NMOS transistor

MOSFET: NMOS e PMOS

 


Simplified symbol for an NMOS transistor

NMOS transistor as a switch


Transistor como Chave



 A switch with the opposite behavior of Figure 3.2




PMOS transistor

 




Simplified symbol for an PMOS transistor

PMOS transistor as a switch


 
Comportamento dos Transistores NMOS e PMOS em Circuitos



Transistor NMOS

 
 
 


Transistor PMOS

  


Transistores

   - Transistores são construídos com silício, um semicondutor
- Silício não é condutor (não tem cargas livres)
- Quando dopado torna-se condutor (tem cargas livres)
 - n-type
 - p-type




Transistor MOS

 

CMOS: Fabricação e Comportamento


Transistor nMOS - off

 

When $V_{GS} = 0 \text{ V}$, the transistor is off


CMOS: Fabricação e Comportamento

Transistor nMOS - on

 


When $V_{GS} = 5 \text{ V}$, the transistor is on

Transistor nMOS

 


Current-voltage relationship in the NMOS transistor


Portas Lógicas com nMOS

 

Circuit diagram

 


Graphical symbols

 


Simplified circuit diagram

A NOT gate built using nMOS technology

Portas Lógicas com nMOS (NAND)

 

Circuito

 


Símbolo gráfico

x_1	x_2	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabela Verdade


Portas Lógicas com nMOS (NOR)

 


(a) Circuit

x_1	x_2	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



(b) Truth table

 

(c) Graphical symbols

 


Portas Lógicas com nMOS (AND)

  

x_1	x_2	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Portas Lógicas com nMOS (OR)

 


(a) Circuit

x_1	x_2	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(b) Truth table

  


Estrutura de um circuito nMOS

 


Estrutura de um Circuito CMOS (nMOS + pMOS)

 A função é implementada por uma rede nMOS e uma pMOS simultaneamente



NOT CMOS

 


x	T_1	T_2	f
0	on	off	1
1	off	on	0

NAND CMOS

$$f = \overline{x_1} + \overline{x_2}$$

PUN

 


$$f = \overline{x_1 \cdot x_2}$$

(a) Circuit

x_1	x_2	T_1	T_2	T_3	T_4	f
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	1
1	0	off	on	on	off	1
1	1	off	off	on	on	0

(b) Truth table and transistor states

NOR CMOS

 


$f = \overline{x_1 + x_2}$ (a) Circuit

x_1	x_2	T_1	T_2	T_3	T_4	f
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	0
1	0	off	on	on	off	0
1	1	off	off	on	on	0


(b) Truth table and transistor states

AND CMOS

 

 Exemplo: Circuito Complexo

$$f = \overline{x_1} + \overline{x_2} \overline{x_3}$$




Exercício


Qual a função implementada por:

$$\bar{f} = x_1 (x_2 x_3 + x_4)$$


PDN

 

Tensões em um Not nMOS

 


(a) NMOS NOT gate

 


(b) $V_x = 5 \text{ V}$

Transferência de Voltagem Not CMOS

 


Margem de Ruído e Capacitância

 

NOT gate driving another NOT gate


$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$

 


The capacitive load at node A


Margem de Ruído e Capacitância

 

Transistor MOS

 


(a) Small transistor

 


(b) Larger transistor

Consumo de Potência

 


 Current flow when input V_x
changes from 0 V to 5 V




Current flow when input V_x
changes from 5 V to 0 V

Passagem de 1s e 0s em MOS

 


transistor nMOS

 

transistor pMOS

Implementação “pobre” de um AND CMOS

 



AND gate circuit

Logic value	Logic value	Voltage	Logic value
x_1	x_2	V_f	f
0	0	1.5 V	0
0	1	1.5 V	0
1	0	1.5 V	0
1	1	3.5 V	1


Truth table and voltage levels

Fan-IN


$$R = r_1 + r_2 + \dots + r_k$$

  


Fan-Out

 

inverter that drives n other inverters

 


Equivalent circuit for timing purposes

 


Propagation times for different values of n

Buffer

 


Implementation of a buffer

 


Graphical symbol

Tri-state

 


tri-state buffer

 

Equivalent circuit


e	x	f
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

Truth table

 


Implementation


Tri-state

 


(a)

 

(b)

 


(c)

 


(d)

Uso de tri-state

 



Transmission Gates

 


Circuit

s	f
0	Z
1	x

Truth table

  

Equivalent circuit

 


Graphical symbol


XOR

x_1	x_2	$f = x_1 \oplus x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Truth table

 

Graphical symbol

 

XOR - Transmission Gate

 

Mux - Transmission Gate

