

# MC542

## Organização de Computadores Teoria e Prática

2007

Prof. Paulo Cesar Centoducatte

[ducatte@ic.unicamp.br](mailto:ducatte@ic.unicamp.br)

[www.ic.unicamp.br/~ducatte](http://www.ic.unicamp.br/~ducatte)

**MC542**

# **Circuitos Lógicos**

## **Projeto de Circuitos Combinacionais**

**"DDCA" - (Capítulo 2)**

**"FDL" - (Capítulos 2 e 4)**

# Título do Capítulo Abordado


## Sumário

- **Introdução**
- **Equações Booleanas**
- **Álgebra Booleana**
- **Síntese Lógica**
  - Usando SOP
  - Usando POS
- **Lógica Combinacional Multi-Níveis**
- **X's e Z's**
- **Mapas de Karnaugh**
- **Blocos básicos Combinacionais**
- **Timing**
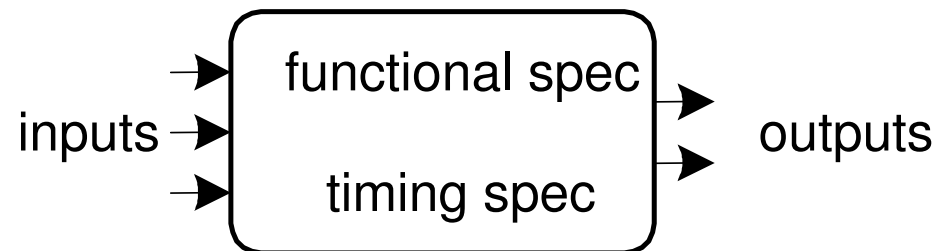
# Introdução


Um circuito lógico é composto de:

- Entradas (inputs)
- Saídas (outputs)
- Especificação Funcional
- Especificação da temporização (timing)


 
# Circuito

- Nodes
  - Inputs:  $A, B, C$
  - Outputs:  $Y, Z$
  - Interno:  $n1$
- Elementos do Circuito
  - $E1, E2, E3$




# Tipos de Circuitos Lógicos

- **Combinacional**

- Sem memória
- As saídas são determinadas pelos valores correntes das entradas


- **Seqüencial**

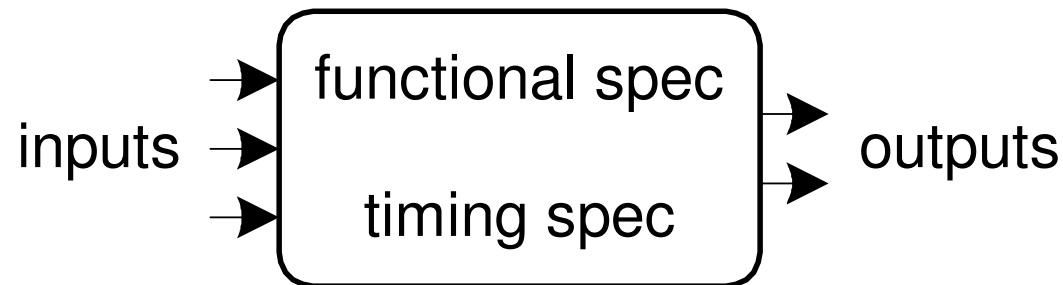- Tem memória
- As saídas são determinadas pelos valores anteriores e correntes das entradas


 
# Composição de Circuitos Combinacionais

- Todos os elementos do circuito é combinacional
- Todos os nodes do circuito ou é uma entrada do circuito ou está conectado a uma saída de um elemento do circuito
- O circuito não contem ciclos: todo caminho no circuito visita cada node no máximo uma vez
- Exemplo:




# Equação Booleana

- Especificação funcional das saídas em termos das entradas usando-se operadores booleanos
- Exemplo:

$$S = F(A, B, C_{in})$$

$$C_{out} = F(A, B, C_{in})$$

 

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$



# Forma Soma-de-Produtos (SOP)

- Toda equação booleana pode ser descrita na forma SOP
- Cada linha da tabela verdade é associada a um **mintermo**
- Um mintermo é um produto (AND) de literais
- Cada mintermo é TRUE (1) para uma dada linha (e somente para essa linha)
- A função é formada pelo OR dos mintermos para os quais a saída é TRUE (1)
- Assim, a soma (OR) de produtos (termos AND)

A	B	Y	minterm
0	0	0	$\bar{A} \bar{B}$
0	1	1	$\bar{A} B$
1	0	0	$A \bar{B}$
1	1	1	$A B$

$$Y = F(A, B, C) = \bar{A}B + AB$$

# Terminologia

- **Literal** - Uma variável complementada ou não em um termo produto (ou termo soma)
- **Implicante** - Um termo produto que implementa um ou mais 1's da função. Exemplo: um mintermo é um implicante; um produto gerado pela simplificação de uma variável de dois mintermos é um implicante.
- **Implicante Principal** - Um implicante que não pode ser simplificado em outro implicante com menos literais.
- **Implicante Essencial** - Implicante Principal que é imprescindível na realização da função (existe pelo menos um "1" que só é coberto por ele).
- **Cobertura** - Uma coleção de implicantes que implementam a função (implementam todos os 1's da função).
- **Custo** - número de portas + número de entradas de todas as portas (assumiremos que as entradas primárias estão disponíveis tanto na forma verdadeira quanto complementada).

# Forma Produto-de-Somas (POS)

- Toda equação booleana pode ser descrita na forma POS
- Cada linha da tabela verdade é associada a um **maxtermo**
- Um maxtermo é uma soma (OR) de literais
- cada maxtermo é FALSE (0) para uma dada linha (e somente para essa linha)
- A função é formada pelo AND dos maxtermos para os quais a saída é False (0)
- Assim, um produto (AND) de soma (termos OR)

A	B	Y	maxterm
0	0	0	$A + B$
0	1	1	$A + \overline{B}$
1	0	0	$\overline{A} + B$
1	1	1	$\overline{A} + \overline{B}$

$$Y = F(A, B, C) = (A + B)(\overline{A} + B)$$


# Síntese Usando Portas And, OR e Not

$x_1$	$x_2$	$f(x_1, x_2)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1


1. Implemente cada 1 da tabela verdade com um AND e Nots
2. Faça um OR dos circuitos criados em 1.
3. Opcional: simplifique a função

Soma de Produtos

## Síntese Usando Portas And, OR e Not

 

Canonical sum-of-products

 

Minimal-cost realization

# Síntese Usando Portas And, OR e Not

$x_1$	$x_2$	$f(x_1, x_2)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

1. Implemente cada 0 da tabela verdade com um OR e Nots
2. Faça um AND dos circuitos criados em 1.
3. Opcional: simplifique a função

Produto de Somas

# Soma-de-Produtos e Produtos-de-Soma (SoP e PoS)

- **Mintermos e Maxtermos**
  - **Mintermo:** Implementa um "1" da tabela verdade
  - **Maxtermo:** Implementa um "0" da tabela verdade
  
- **Forma canônica:**
  - **de Mintermos:** a expressão que representa a função possui todos os mintermos (não simplificada)
  
  - **de Maxtermos:** a expressão que representa a função possui todos os maxtermos (não simplificada)

## Numeração de Mintermos e Maxtermos

Row number	$x_1$	$x_2$	$x_3$	Minterm	Maxterm
0	0	0	0	$m_0 = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$M_0 = x_1 + x_2 + x_3$
1	0	0	1	$m_1 = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3$	$M_1 = x_1 + x_2 + \bar{x}_3$
2	0	1	0	$m_2 = \bar{x}_1x_2\bar{x}_3$	$M_2 = x_1 + \bar{x}_2 + x_3$
3	0	1	1	$m_3 = \bar{x}_1x_2x_3$	$M_3 = x_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3$
4	1	0	0	$m_4 = x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$M_4 = \bar{x}_1 + x_2 + x_3$
5	1	0	1	$m_5 = x_1\bar{x}_2x_3$	$M_5 = \bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3$
6	1	1	0	$m_6 = x_1x_2\bar{x}_3$	$M_6 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + x_3$
7	1	1	1	$m_7 = x_1x_2x_3$	$M_7 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3$



# Exemplo

Assuma que temos um salão com três portas e próximo a cada uma delas temos uma chave para acender/apagar a luz. Projete o circuito de controle que acende/apaga a luz do salão.


Solução:

- $x_1$ ;  $x_2$  e  $x_3$  variáveis que indicam o estado das chaves 1, 2 e 3 (1 -> fechada; 0 -> aberta)
- Monte a tabela verdade que representa a função desejada, ié: ao acionarmos uma chave (mudar seu estado) se a luz está apagada ela acende e vice-versa
- Sintetize o circuito de controle

## Exemplo: tabela verdade


$x_1$	$x_2$	$x_3$	$f$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

# Exemplo

 

Implementação SOP do controlador three-way

# Exemplo

 

Implementação POS do controlador three-way

# Álgebra Booleana

- Conjunto de axiomas e teoremas: usados para simplificar equações Booleanas
- Similar à algebra regular, porém mais simples em muitos casos já que as variáveis só podem ter dois valores (1 or 0)
- Axiomas e teoremas obedecem aos principios da dualidade:
  - Trocando-se ANDs por Ors (e vice-versa) e 0's por 1's (e vice-versa)

# Axiomas e Teoremas

	Axiom		Dual	Name
A1	$B = 0$ if $B \neq 1$	A1'	$B = 1$ if $B \neq 0$	Binary field
A2	$\bar{0} = 1$	A2'	$\bar{1} = 0$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	A3'	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	A4'	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	A5'	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR

	Theorem		Dual	Name
T1	$B \bullet 1 = B$	T1'	$B + 0 = B$	Identity
T2	$B \bullet 0 = 0$	T2'	$B + 1 = 1$	Null Element
T3	$B \bullet B = B$	T3'	$B + B = B$	Idempotency
T4		$\bar{\bar{B}} = B$		Involution
T5	$B \bullet \bar{B} = 0$	T5'	$B + \bar{B} = 1$	Complements

# Teoremas

	Theorem		Dual	Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	T6'	$B + C = C + B$	Commutativity
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	T7'	$(B + C) + D = B + (C + D)$	Associativity
T8	$(B \bullet C) + B \bullet D = B \bullet (C + D)$	T8'	$(B + C) \bullet (B + D) = B + (C \bullet D)$	Distributivity
T9	$B \bullet (B + C) = B$	T9'	$B + (B \bullet C) = B$	Covering
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \overline{C}) = B$	T10'	$(B + C) \bullet (B + \overline{C}) = B$	Combining
T11	$(B \bullet C) + (\overline{B} \bullet D) + (C \bullet D)$ $= B \bullet C + \overline{B} \bullet D$	T11'	$(B + C) \bullet (\overline{B} + D) \bullet (C + D)$ $= (B + C) \bullet (\overline{B} + D)$	Consensus
T12	$\overline{B_0 \bullet B_1 \bullet B_2 \dots}$ $= (\overline{B_0} + \overline{B_1} + \overline{B_2} \dots)$	T12'	$\overline{B_0 + B_1 + B_2 \dots}$ $= (\overline{B_0} \bullet \overline{B_1} \bullet \overline{B_2})$	De Morgan's Theorem

# Axiomas e Teoremas

- As Demonstrações podem ser feitas usando-se:
  - Indução Perfeita
  - Gráfica (Diagrama de Venn)
  - Manipulação Algébrica

## Precedência dos Operadores

1. Not
2. AND
3. OR



# Prova do Teorema de De Morgan

$$\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$$

## Indução Perfeita

$x$	$y$	$x \cdot y$	$\overline{x \cdot y}$	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{x} + \bar{y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{LHS}} \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{RHS}}$

# Prova do Teorema da Distribuição

$$x.(y+z) = x.y + x.z$$

Diagrama de Venn

# Manipulação Algébrica

$$\cdot Y = \bar{A}B + AB$$

$$= B(\bar{A} + A) \quad T8$$

$$= B(1) \quad T5'$$

$$= B \quad T1$$

# Manipulação Algébrica

- $Y = B(AB + ABC)$

$$= B(AB(1 + C)) \quad T8$$

$$= B(AB(1)) \quad T2'$$



$$= B(AB) \quad T1$$

$$= A(BB) \quad T7$$



$$= AB \quad T3$$
  
# Teorema De Morgan


- $Y = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$



  
- $Y = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$




# Exemplo de Síntese Só com NANDs

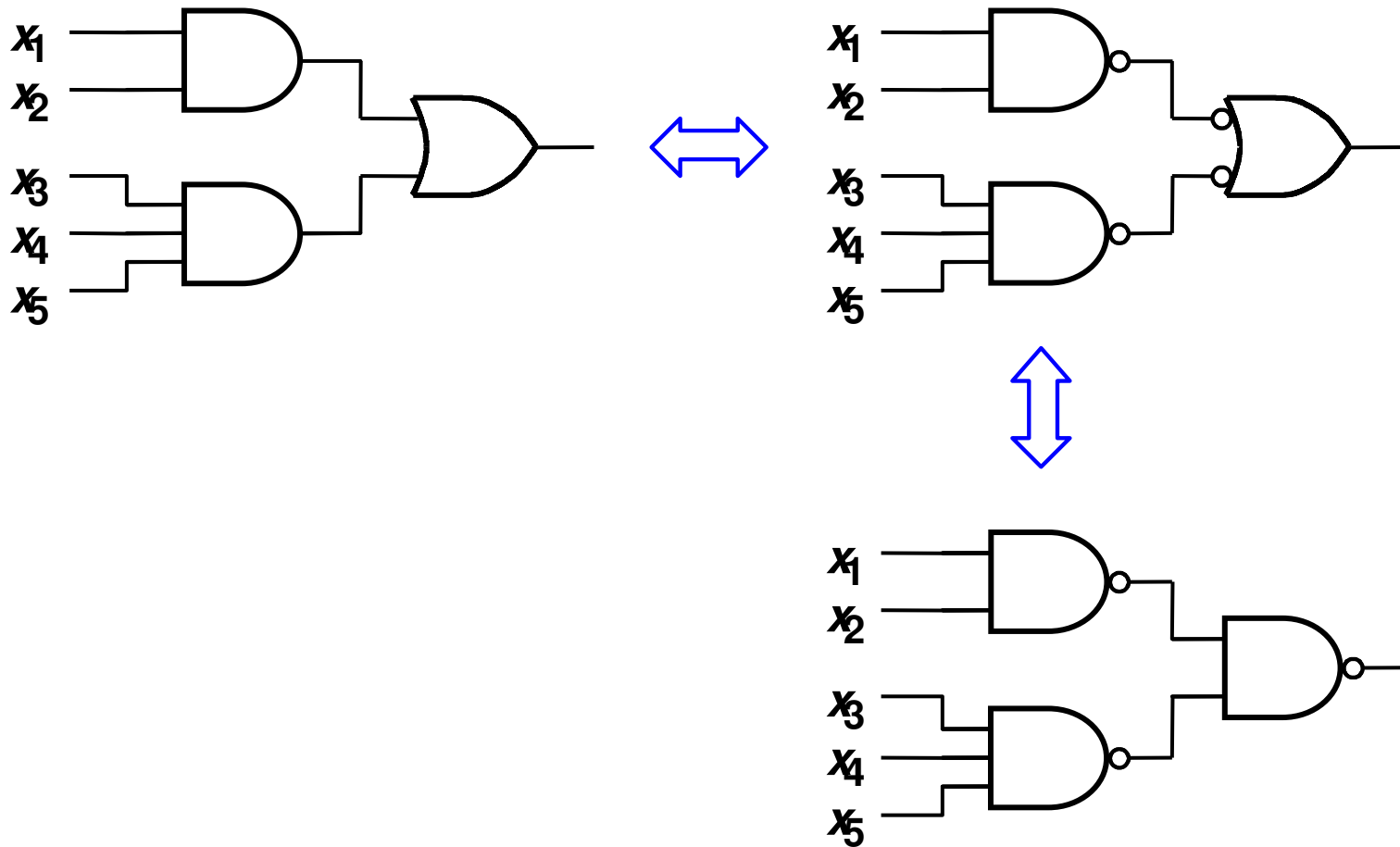


# Exemplo de Síntese Só com NORs

 

# Exemplo

 


Circuit with AND and OR gates

 


Convertendo para NANDs




# Exemplo (cont.)

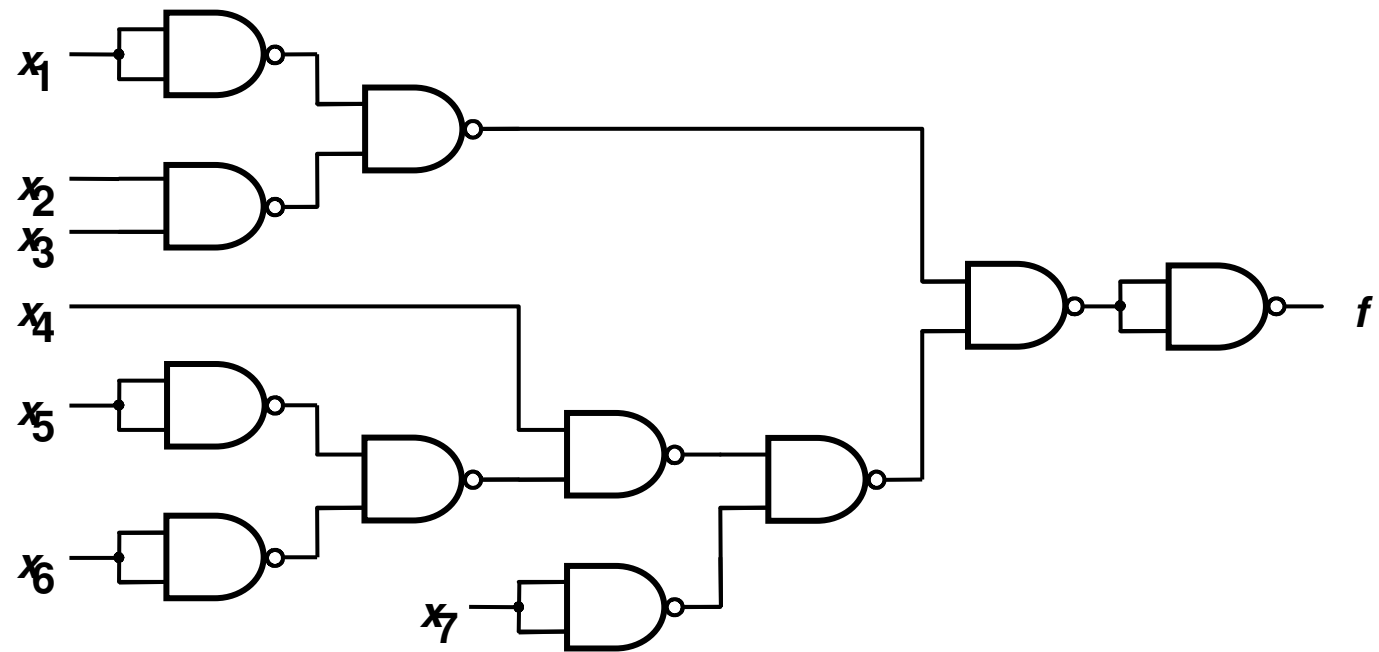

## Exemplo (cont.)

 


Circuit with AND and OR gates

 



Convertendo para NORs

## Exemplo (cont.)

 



 
 
# Exercício:

- Qual é a expressão booleana para o circuito abaixo?



$$Y = AB + CD$$

# Técnica Bubble Pushing

 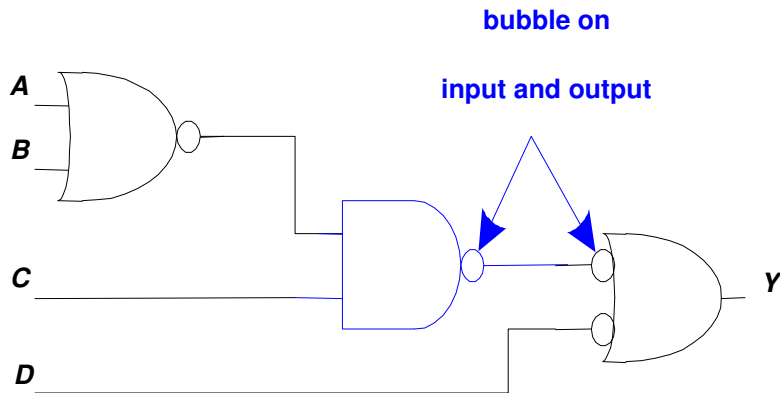  


$$Y = \overline{A} \overline{B} C + D$$


# Síntese Lógica

- Lógica em dois níveis: ANDs seguidos de OR

 - Exemplo:  $Y = \overline{\overline{A}BC} + \overline{A\overline{B}C} + \overline{A\overline{B}\overline{C}}$




# Circuitos Multi-Saídas

 

$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

# Circuitos Multi-Saídas

$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

 




# Don't Cares

$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	X	0	0	1	0
0	1	X	X	0	1	0	0
1	X	X	X	1	0	0	0
 
# Contenção: X


- Contenção (conflito): o circuito tenta colocar a saída em 1 e 0



# Alta Impedância: Z

- A saída fica isolada das entradas

## Tristate Buffer

 

$E$	$A$	$Y$
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

# Simplificação de Funções Lógicas

Row number	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$f$
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

$$f = \Sigma m(0, 2, 4, 5, 6)$$

Função Mínima?

$$f = \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

Como determinar  $f$  mínima?

# Karnaugh Maps (K-Maps)

- Funções Booleanas podem ser minimizadas combinando-se termos
- K-maps minimiza as expressões graficamente
- $PA + PA = P$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Y		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	0

Y		AB			
		00	01	11	10
C	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$AB\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$
	1	$\bar{A}BC$	$\bar{A}BC$	$ABC$	$A\bar{B}C$

# Simplificação de Funções Lógicas

- $m_0$  e  $m_2$  ?

$$m_0 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \qquad m_2 = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3$$
$$\bar{x}_1 \bar{x}_3$$

# Simplificação de Funções Lógicas

$$f = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 x_3 + x_1 x_2 \bar{x}_3$$

O Mapa de Karnaugh agrupa os mintermos "simplificáveis" de forma gráfica facilitando o processo de duplicação de termos.

$$(x = x + x)$$

# Mapa de Karnaugh 2 variáveis

$x_1$	$x_2$	
0	0	$m_0$
0	1	$m_1$
1	0	$m_2$
1	1	$m_3$

Truth table

$x_2 \backslash x_1$	0	1
0	$m_0$	$m_2$
1	$m_1$	$m_3$


Karnaugh map



# Exemplo de uso do Mapa K

$$f = \Sigma(m_0, m_1, m_3)$$

	$x_1$	0	1
$x_2$	0	$m_0$	$m_2$
	1	$m_1$	$m_3$

 

# Mapa de Karnaugh 3 variáveis



$x_1$	$x_2$	$x_3$	
0	0	0	$m_0$
0	0	1	$m_1$
0	1	0	$m_2$
0	1	1	$m_3$
1	0	0	$m_4$
1	0	1	$m_5$
1	1	0	$m_6$
1	1	1	$m_7$

Truth table

		$x_1 x_2$			
		00	01	11	10
$x_3$	0	$m_0$	$m_2$	$m_6$	$m_4$
	1	$m_1$	$m_3$	$m_7$	$m_5$

Karnaugh map
  
# Exemplos de Uso do Mapa K para 3 variáveis





# Mapa de Karnaugh 4 variáveis



$x_3 x_4$		$x_1 x_2$			
		00	01	11	10
00	$m_0$	$m_4$	$m_{12}$	$m_8$	
01	$m_1$	$m_5$	$m_{13}$	$m_9$	
11	$m_3$	$m_7$	$m_{15}$	$m_{11}$	
10	$m_2$	$m_6$	$m_{14}$	$m_{10}$	

Diagram illustrating a 4-variable Karnaugh map (K-map) for variables  $x_1, x_2, x_3, x_4$ . The map is a 4x4 grid of cells, each labeled with a minterm  $m_i$ . The columns are labeled  $x_1 x_2$  (00, 01, 11, 10) and the rows are labeled  $x_3 x_4$  (00, 01, 11, 10). Blue brackets indicate the grouping of variables:  $x_1$  groups the columns 11 and 10;  $x_2$  groups the columns 00 and 01;  $x_3$  groups the rows 11 and 10; and  $x_4$  groups the rows 01 and 11.

  
# Exemplos de Uso do Mapa K para 4 variáveis


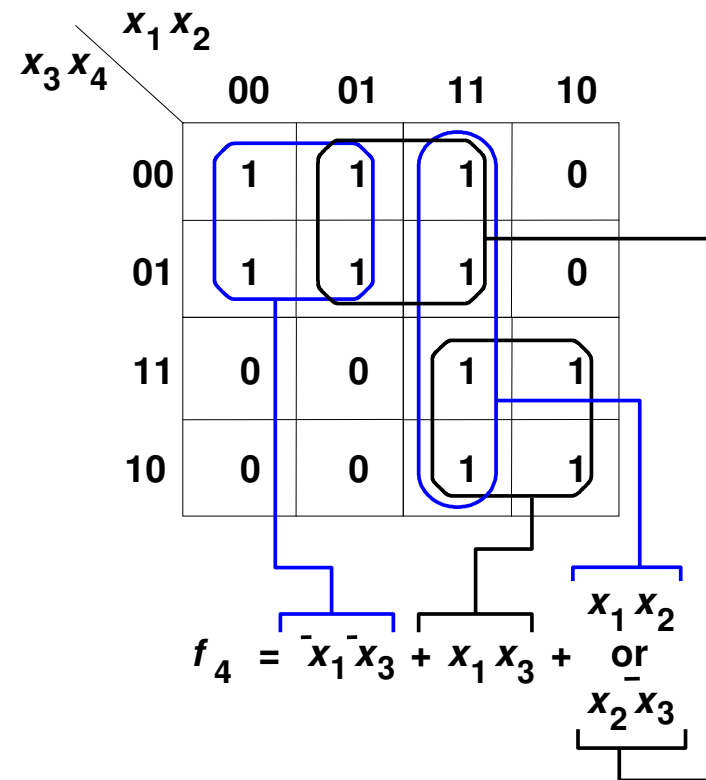 
# Exemplos de Uso do Mapa K para 4 variáveis



# Mapa de Karnaugh 5 variáveis

 

# Minimização

- Terminologia:

- **Literal** - Uma variável complementada ou não em um termo produto
- **Implicante** - Um termo produto que implementa um ou mais 1's da função. Exemplo: um mintermo é um implicante; um produto gerado pela simplificação de uma variável de dois mintermos é um implicante.
- **Implicante Principal** - Um implicante que não pode ser simplificado em outro implicante com menos literais.
- **Implicante Essencial** - Implicante Principal que é imprescindível na realização da função (existe pelo menos um "1" que só é coberto por ele).
- **Cobertura** - Uma coleção de implicantes que implementam a função (implementam todos os 1's da função).
- **Custo** - número de portas + número de entradas de todas as portas (assumiremos que as entradas primárias estão disponíveis tanto na forma verdadeira quanto complementada).



# Uso do Mapa K


1. Represente todos mintermos da função no mapa K
2. Determine todos os implicantes principais
3. Determine o conjunto dos Implicantes Essenciais
4. Se o conjunto dos implicantes essenciais cobre todos os valores 1's da função, então tem-se a função de custo mínimo. Caso contrário, determine o conjunto de custo mínimo, usando os implicantes principais, que cobre os 1's não cobertos pelo conjunto de implicantes essenciais.

# Exemplos


		$x_1 x_2$			
		00	01	11	10
$x_3$	0	1	1	0	0
	1	1	1	1	0

$\bar{x}_1$        $x_2 x_3$


# Exemplos

 


# Exemplos

 

# Exemplos

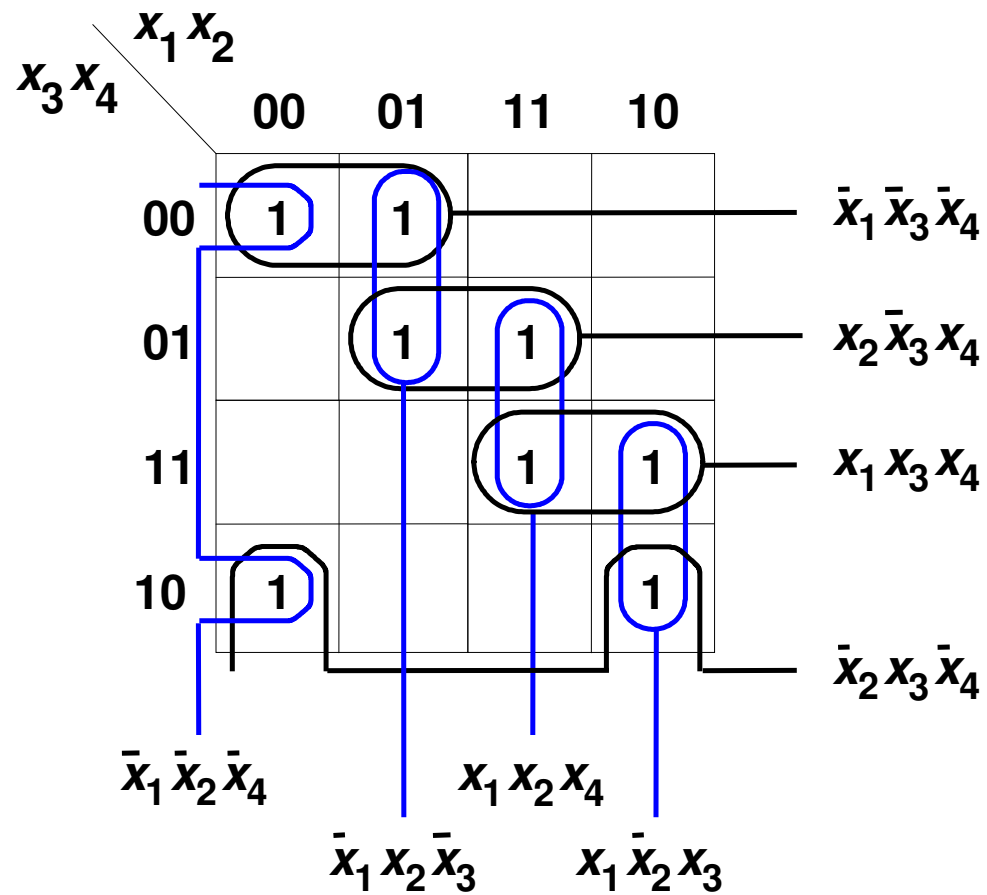

# Minimização de Produto-de-Somas

 

# Exemplo

$x_3 x_4$ \ $x_1 x_2$		$x_1 x_2$					
		00	01	11	10		
00	0	0	0	0	0	$(x_3 + x_4)$	
01	0	1	1	0		$(x_2 + x_3)$	
11	1	1	0	1			
10	1	1	1	1			$(\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 + \bar{x}_4)$

# Funções Incompletamente Especificadas

- Sabe-se, pela natureza do problema, que determinadas combinações dos possíveis valores para as entradas não ocorrem durante a operação do sistema que se deseja projetar.

$$f = \Sigma m(2, 4, 5, 6, 10) + D(12, 13, 14, 15)$$

$x_3 x_4 \backslash x_1 x_2$	00	01	11	10
00	0	1	d	0
01	0	1	d	0
11	0	0	d	0
10	1	1	d	1



# Funções Incompletamente Especificadas

Implementada como Produto-de-Somas

Karnaugh map for a 4-variable function with don't care terms. The variables are  $x_1, x_2$  (columns) and  $x_3, x_4$  (rows). The map shows two prime implicants circled in blue:

- $(x_2 + x_3)$  (vertical prime implicant covering cells (00,00), (01,00), (00,01), (01,01))
- $(\bar{x}_3 + \bar{x}_4)$  (horizontal prime implicant covering cells (11,11), (10,11), (11,10), (10,10))


$x_3 x_4 \backslash x_1 x_2$	00	01	11	10
00	0	1	d	0
01	0	1	d	0
11	0	0	d	0
10	1	1	d	1

# Exercício


- Um decodificador de sete-segmentos tem 4 bits de entrada,  $D_{3:0}$ , e produz sete saídas que controlam diodos emissores de luz que mostram valores de 0 a 9. As setes saídas, normalmente, são denominadas de segmento  $a$  a  $g$ , ou  $S_a-S_g$  como mostrado na figura abaixo.

a) Escreva a tabela verdade para as saídas e use K-map para minimizar as equações booleanas que as implemente.

b) refaça a) usando don't cares

 

 © 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved



© 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved

# Blocos Básicos


- Multiplexadores (MUX)
- Decodificadores

# Multiplexadores (MUX)



- Seleciona uma de  $N$  entrada como saída.
- $\log_2 N$ -bit de entrada de controle
- Exemplo:

## 2:1 Mux

$s$	$x_1 x_2$	$f(s, x_1, x_2)$
0	00	0
0	01	0
0	10	1
0	11	1
1	00	0
1	01	1
1	10	0
1	11	1


 


$s$	$f(s, x_1, x_2)$
0	$x_1$
1	$x_2$

  


transmission gates

# Multiplexador: 4 para 1 (4:1)

  


$s_1$	$s_0$	$f$
0	0	$w_0$
0	1	$w_1$
1	0	$w_2$
1	1	$w_3$

# Mux 4:1 a partir de Mux 2:1


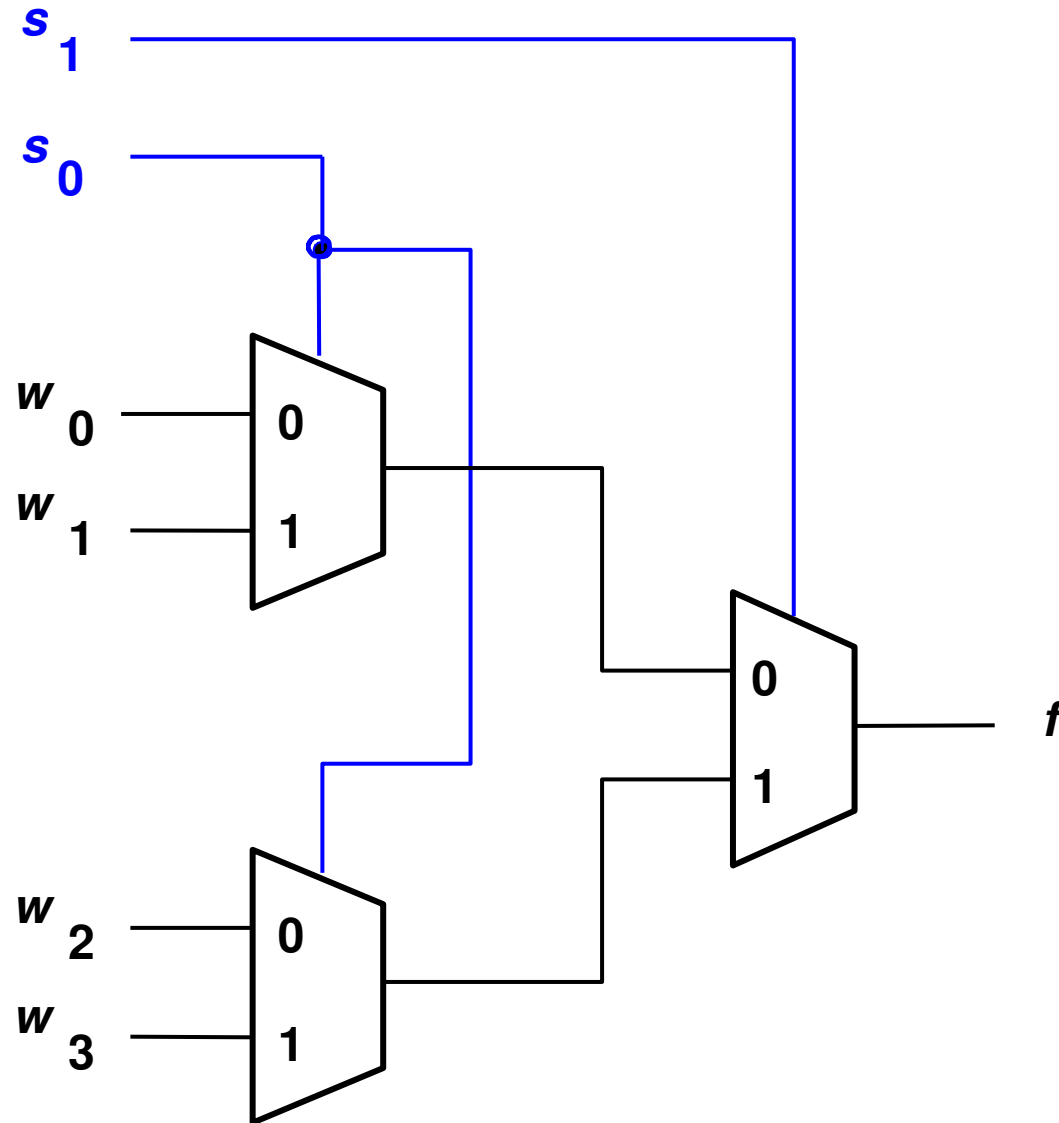


# Mux 16:1

 

# Exemplo de Uso de Mux

## 2x2 crossbar switch

  




# Lógica Usando Mux

- Usand o mux como uma **lookup table**

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = AB$$

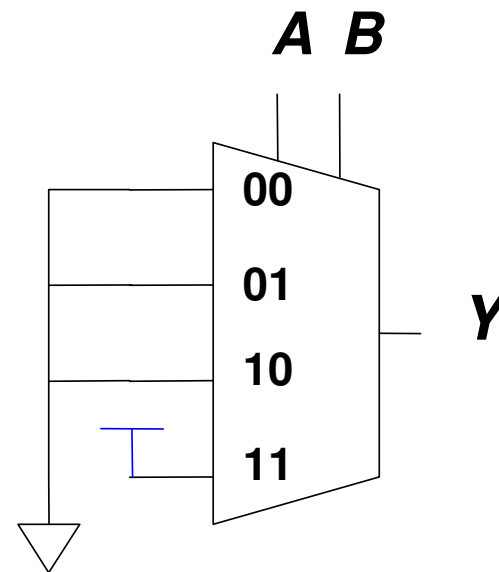

# Implementando Funções com Mux


- Reduzindo o tamanho do Mux

$$Y = AB$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1




  

A	Y
0	0
1	B

 


# Síntese de Funções Lógicas Usando MUX

$w_1$	$w_2$	$f$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

   

# Exemplo

$w_1$	$w_2$	$w_3$	$f$		$w_1$	$w_2$	$f$
0	0	0	0		0	0	0
0	0	1	0		0	1	$w_3$
0	1	0	0		1	0	$w_3$
0	1	1	1		1	1	1
1	0	0	0		1	1	1
1	0	1	1		1	1	1
1	1	0	1		1	1	1
1	1	1	1		1	1	1

 


# Exemplo

$w_1$	$w_2$	$w_3$	$f$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


$$w_2 \oplus w_3$$

$$\overline{w_2 \oplus w_3}$$

 

# Exemplo


$w_1$	$w_2$	$w_3$	$f$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 

# Exemplo Maioria de uns


$w_1$	$w_2$	$w_3$	$f$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$w_1$	$f$
0	$w_2 w_3$
1	$w_2 + w_3$

 
 
# Decodificadores



- $N$  inputs,  $2^N$  outputs
- One-hot outputs: somente uma saída HIGH por vez






# Decodificador 2:4


$En$	$w_1$	$w_0$	$y_0$	$y_1$	$y_2$	$y_3$
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	x	x	0	0	0	0

  

# Decodificador 3:8 Usando 2:4

 


# Decodificador 4:16 Usando 2:4

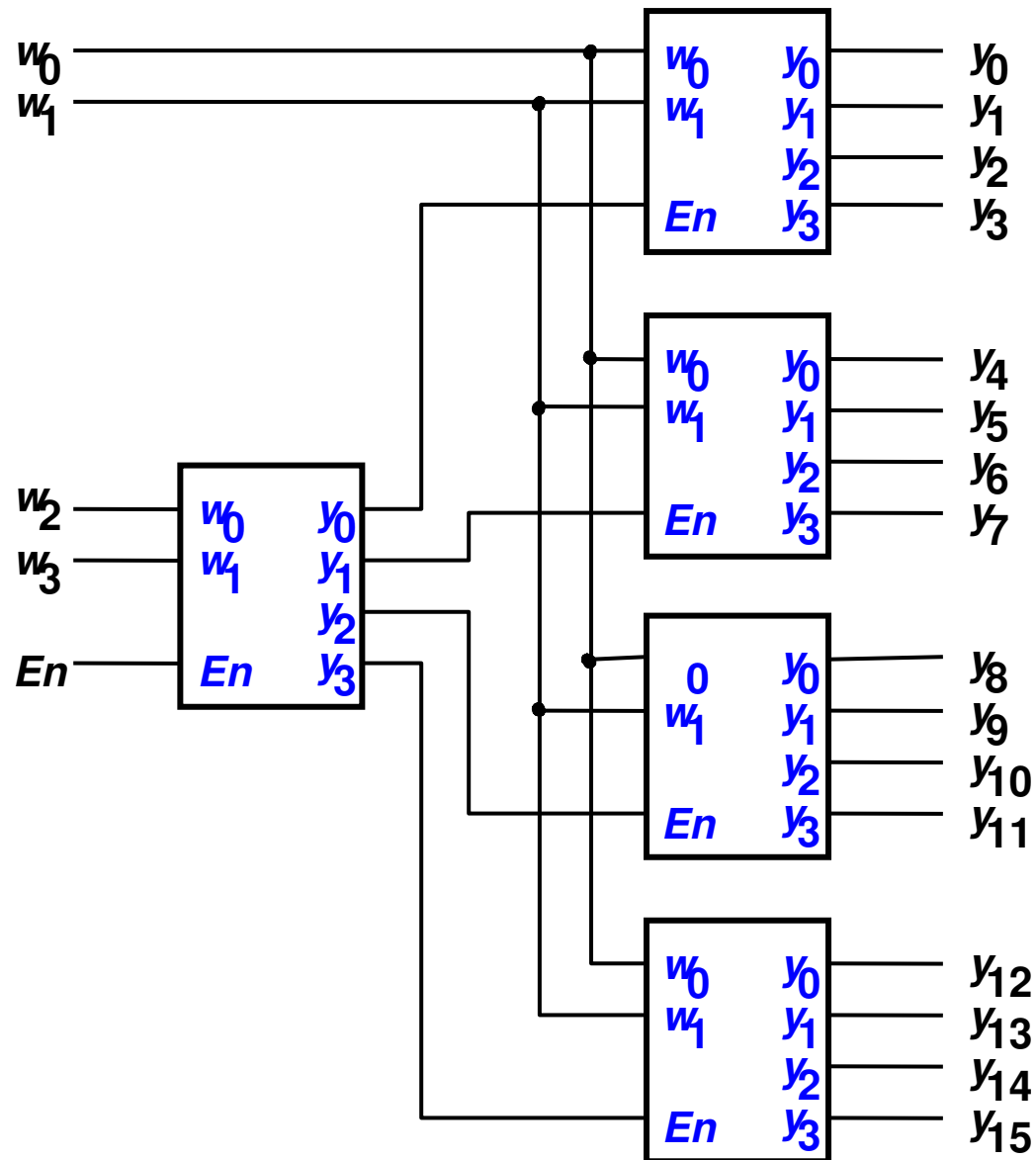


# Lógica Usando Decodificadores

- OR de mintermos

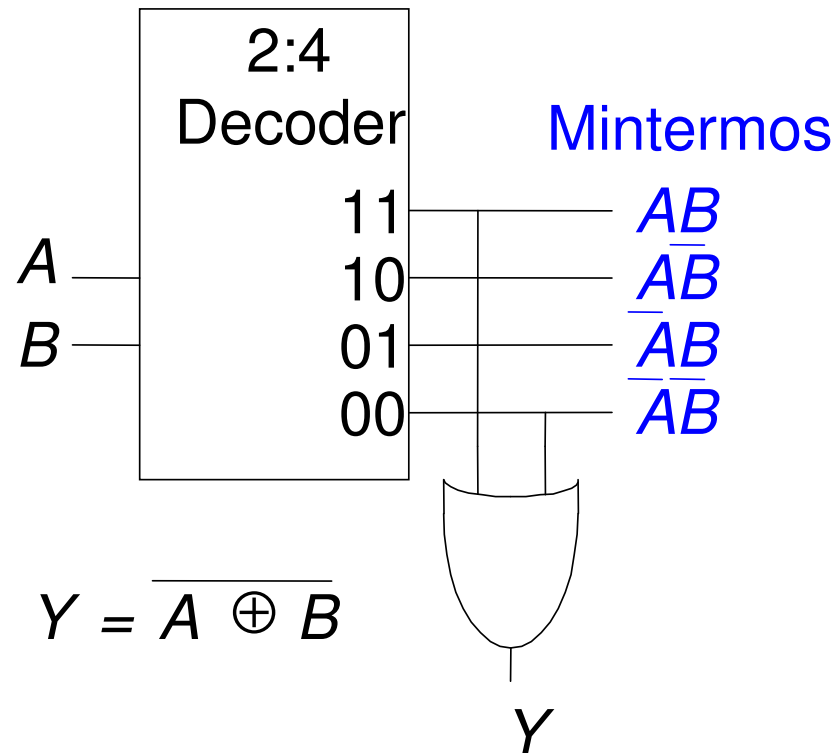

 
# Timing

- Delay: atraso entre a mudança na entrada e na saída
- Um dos maiores desafios em projeto de circuitos: tornar o circuito mais rápido


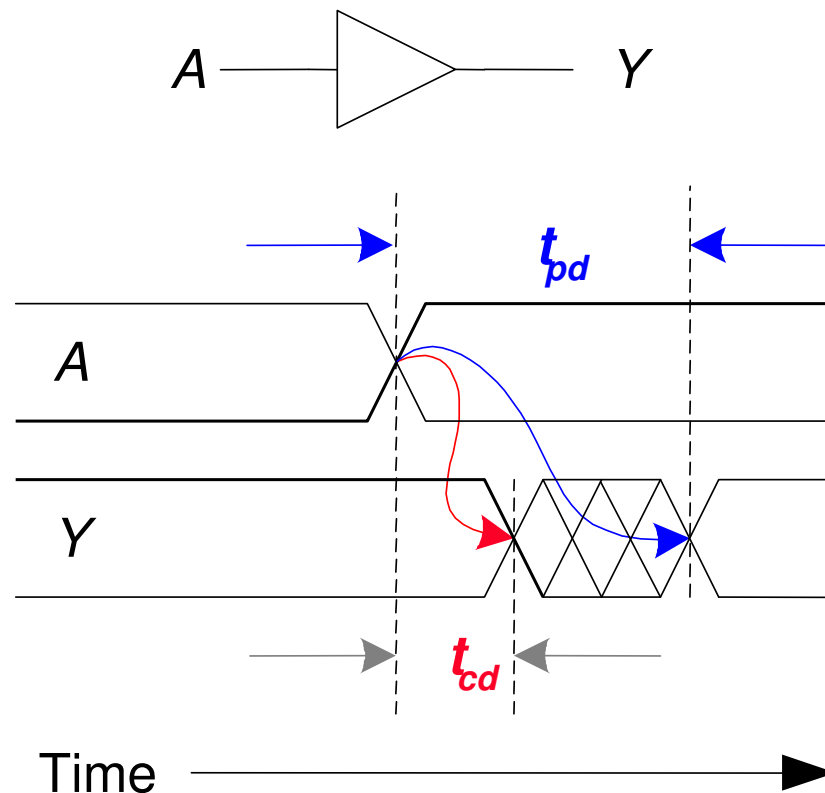
# Delay: Propagação e Contaminação


- Propagation delay:  $t_{pd}$  = max delay da entrada à saída
- Contamination delay:  $t_{cd}$  = min delay da entrada à saída



# Delay: Propagação e Contaminação

- Os atrasos são causados por
  - Capacitância e resistências no circuito
  - Speed of light limitation
- Razões porque  $t_{pd}$  and  $t_{cd}$  podem ser diferentes:
  - Diferentes tempos de subida (*rising*) e de descida (*falling*)
  - Múltiplas entradas e saídas, algumas podem ser mais rápidas do que as outras
  - Circuito mais lento quando quente e mais rápido quando frio

# Caminhos: Críticos e Curtos

 


Critical (Long) Path:  $t_{pd} = 2t_{pd\_AND} + t_{pd\_OR}$   
Short Path:  $t_{cd} = t_{cd\_AND}$



# Glitches

- Um **glitch** ocorre quando uma mudança em uma entrada causa múltiplas mudanças na saída
- **Glitches** não causam problemas se seguirmos as convenções de projetos síncronos
- É importante reconhecer um **glitch** quando se vê um em uma simulação ou em um osciloscópio



# Exemplo de Glitch

 

Y		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0

$$Y = \bar{A}\bar{B} + BC$$

# Exemplo de Glitch (cont.)

 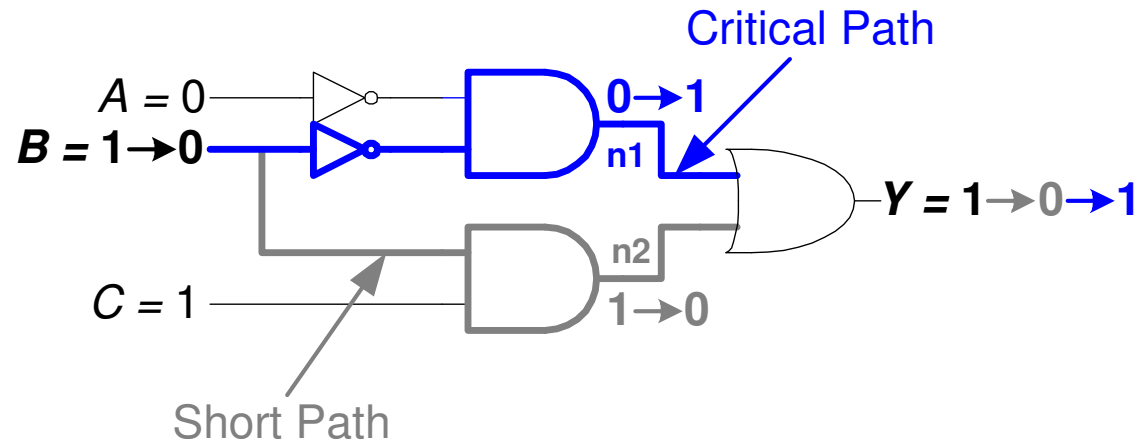

# Exemplo de Glitch (cont.)

Y		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0

$\bar{A}\bar{C}$  →

$$Y = \bar{A}\bar{B} + BC + \bar{A}C$$

