

MC542

Organização de Computadores
Teoria e Prática

2007

Prof. Paulo Cesar Centoducatte
ducatte@ic.unicamp.br
www.ic.unicamp.br/~ducatte

MC542
4.1

MC542

Circuitos Lógicos

Projeto de Circuitos Seqüenciais

"DDCA" - (Capítulo 3)
"FDL" - (Capítulo 7)

MC542
4.2

Projeto de Circuitos Seqüenciais
Sumário

- Introdução
- Latches e Flip-Flops
- Projeto de Circuitos Síncronos
- Registradores
 - Uso de Registradores com Barramento
 - Registradores de Deslocamento
- Contadores
 - Assíncronos
 - Síncronos

MC542
4.3

Introdução

- As saídas de um circuito seqüencial dependem dos valores presente e passados de suas entradas.
- Lógica seqüencial possui memória.
- Algumas definições:
 - **Estado (State):** conjunto de informações a cerca do circuito necessárias para se prever o seu comportamento futuro.
 - **Latches e flip-flops:** elementos de estado que armazenam um bit
 - **Circuitos seqüenciais Síncronos:** circuito combinacional seguido de um banco de flip-flops

MC542
4.4


Elementos de Estados

- O estado de um circuito determina o seu comportamento futuro
- Elementos de Estado armazenam o estado
 - Circuito bi-estável
 - Latch SR
 - Latch D
 - Flip-flop D
 - » Outros tipos de flip-flops
 - JK
 - T
 - SR

MC542
4.5

Circuito Bi-estável

- Bloco Fundamental para a construção dos outros elementos de estado
- Duas saídas: Q , \bar{Q}
- Sem entradas.

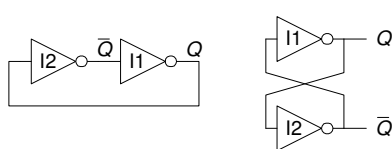

MC542
4.6

Circuito Bi-estável: Comportamento

- Considere os dois possíveis casos:
 - $Q = 0$: então $\bar{Q} = 1$ and $Q = 0$
 - $Q = 1$: então $\bar{Q} = 0$ and $Q = 1$
- O circuito bi-estável armazena 1 bit do estado na variável, Q (ou \bar{Q})
- Porém não há entrada para controle do estado

MCS42 4.7

Elemento de Memória com Controle

MCS42 4.8

SR Latch

- Latch Set/Reset (Latch SR)
- Definições
 - Set: Saída igual a 1
 - Reset: saída igual a 0
- Quando a entrada set, S , é 1 (e $R = 0$), $Q = 1$
- Quando a entrada reset, R , é 1 (e $S = 0$), $Q = 0$

• Qual a tabela verdade?

MCS42 4.9

SR Latch

- Considere os quatro casos possíveis:
 - $S = 1, R = 0$
 - $S = 0, R = 1$
 - $S = 0, R = 0$
 - $S = 1, R = 1$

MCS42 4.10

SR Latch

- $S = 1, R = 0$: then $Q = 1$ and $\bar{Q} = 0$
- $S = 0, R = 1$: then $Q = 0$ and $\bar{Q} = 1$


MCS42 4.11

SR Latch

- $S = 0, R = 0$: então $Q = Q_{prev}$ e $\bar{Q} = \bar{Q}_{prev}$ (memorial)
- $S = 1, R = 1$: então $Q = 0$ e $\bar{Q} = 0$ (estado inválido: $\bar{Q} \neq \text{NOT } Q$)

MCS42 4.12

SR Latch

 


S	R	Q _a	Q _b
0	0	0/1	1/0 (no change)
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

MCS42 4.13


SR Latch

Latch SR

 

MCS42 4.14



Latch SR com Enable

 

En	S	R	Q(t+1)
0	x	x	Q(t) (no change)
1	0	0	Q(t) (no change)
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	x


MCS42 4.15

Latch SR com Enable

  

MCS42 4.16


Latch SR com Nand

 


Qual a tabela verdade?

MCS42 4.17


Latch D

 

En	D	Q(t+1)
0	x	Q(t)
1	0	0
1	1	1

 

MCS42 4.18




 








Flip-Flop D

- Duas entradas: *CLK*, *D*
- *Q* só muda na borda (subida ou decida) do *CLK*
- O flip-flop "samples" *D* na borda do *CLK*
- O flip-flop é chamado de dispositivo *edge-triggered* devido a ser ativo na borda do clock


Flip-Flop D

MCS42
4.20

   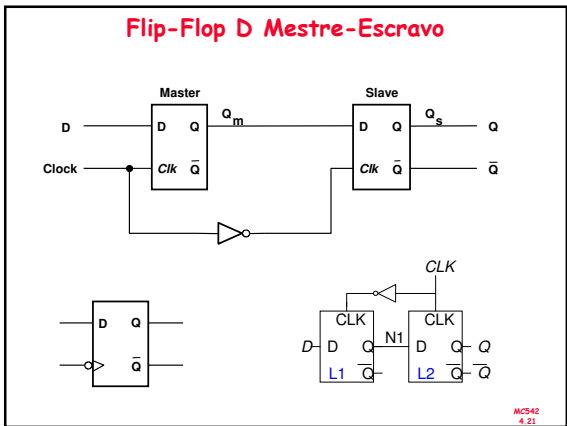

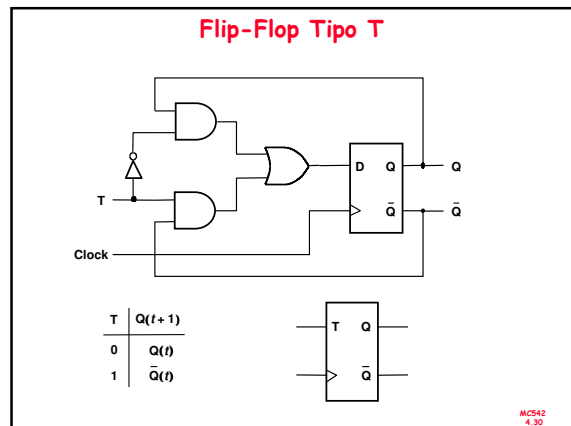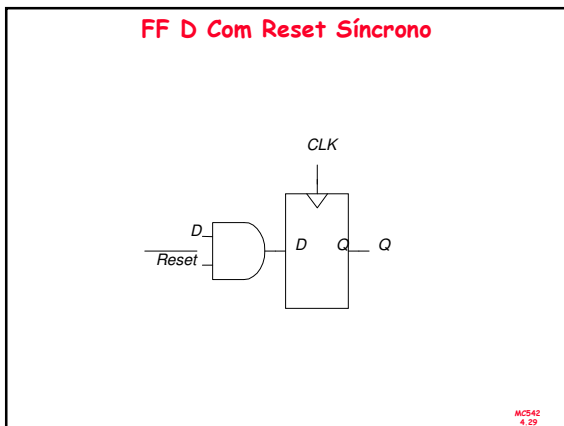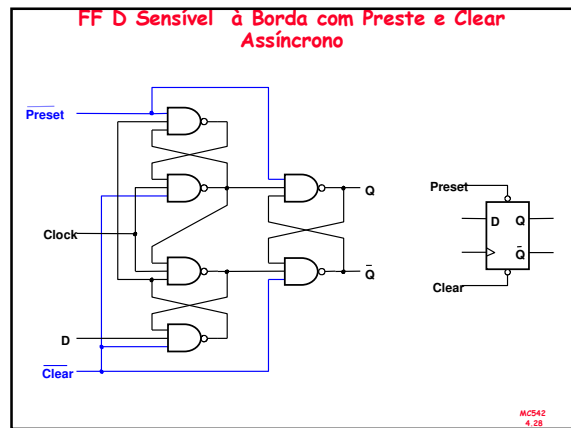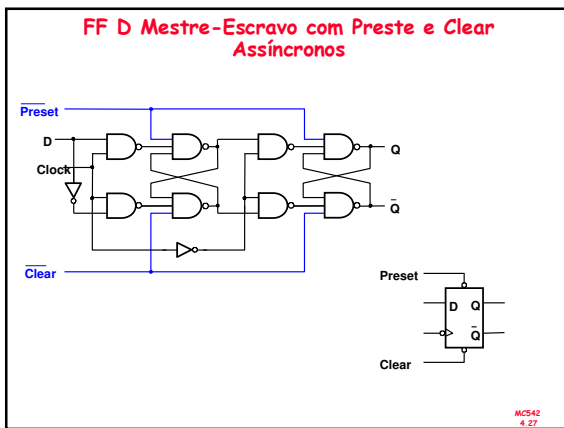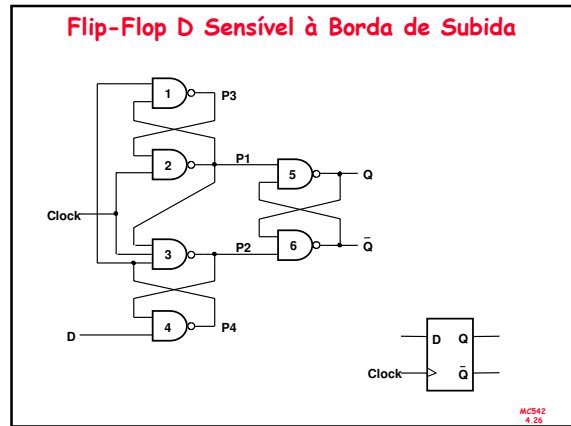 

Flip-Flop Tipo JK

 


J	K	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$



MCS42
4.31

Registradores

- Conjunto de elementos de memória (flip-flops) utilizados para armazenar n bits.
- Utilizam em comum os sinais de clock e controle

 

MCS42
4.32


Shift Register

Apresenta o seguinte comportamento:

	In	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄ = Out
t ₀	1	0	0	0	0
t ₁	0	1	0	0	0
t ₂	1	0	1	0	0
t ₃	1	1	0	1	0
t ₄	1	1	1	0	1
t ₅	0	1	1	1	0
t ₆	0	0	1	1	1
t ₇	0	0	0	1	1


MCS42
4.33

Shift Register

 

MCS42
4.34

Shift Register com Carga Paralela


 


MCS42
4.35

Shift Register Universal

- Entrada Serial
 - Deslocamento a Esquerda
 - Deslocamento a Direita
 - Carga Paralela
 - Saída Paralela
- Exercício: Desenhe o Diagrama do Shift Register Universal de 4 bits.

MCS42
4.36

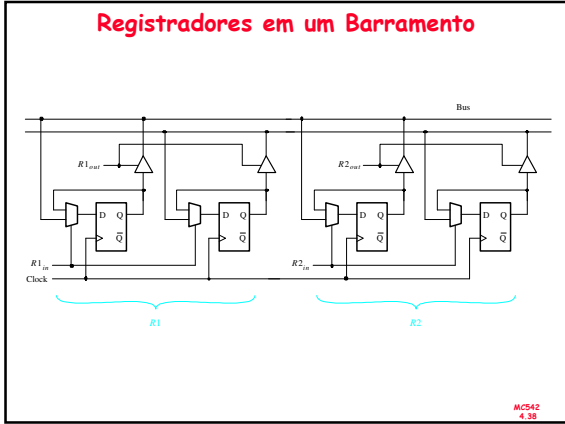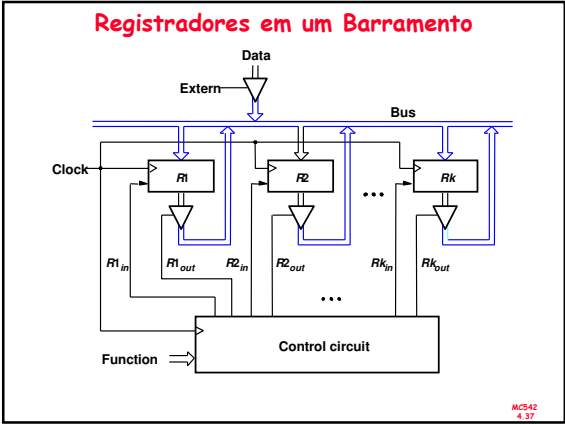



- ### Contadores
- Assíncronos
 - Síncronos
- MCS42
4.39

Contadores


Contador Binário

	clk	Q ₂	Q ₁	Q ₀
t ₀	↑	0	0	0
t ₁	↑	0	0	1
t ₂	↑	0	1	0
t ₃	↑	0	1	1
t ₄	↑	1	0	0
t ₅	↑	1	0	1
t ₆	↑	1	1	0
t ₇	↑	1	1	1

MCS42
4.40

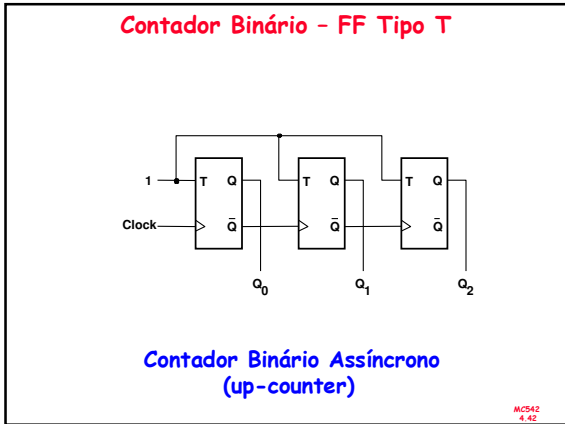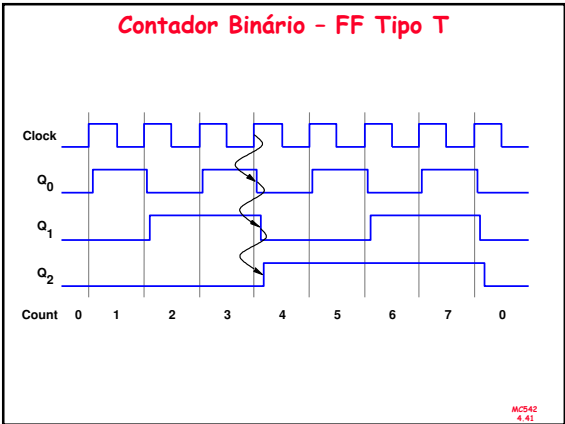


 Contador Binário - FF Tipo T (Down-Counter)



MCS42 4.43

 Contador Binário - FF Tipo T (Down-Counter)



Contador Binário Assíncrono (down-counter)

MCS42 4.44

Contadores Síncronos


Clock cycle	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
8	0	0	0

Arrows indicate state transitions:

- Q₀ changes on every clock cycle.
- Q₁ changes on every second clock cycle.
- Q₂ changes on every fourth clock cycle.


MCS42 4.45

Contador Binário Síncrono

 


MCS42 4.46

Contador Binário Síncrono

 

MCS42 4.47

 Contador Binário Síncrono com Enable e Clear




MCS42 4.48

Contador de 4 bits com FF D


Como determinar as funções de excitação de cada FF?

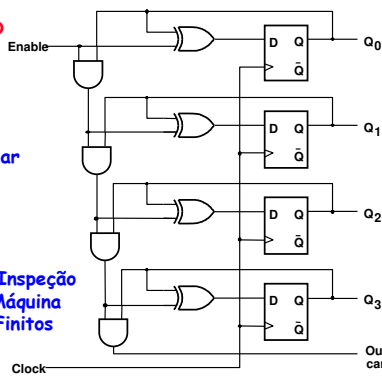1. Projeto por Inspeção
2. Projeto de Máquina de Estados Finitos (FSM)




MCS42 4.49

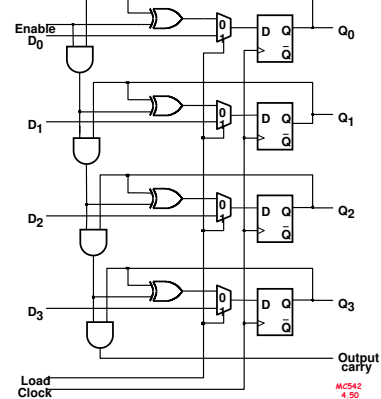Contador de 4 bits com FF D com Carga Paralela




MCS42 4.50

Contador Módulo (exemplo: Módulo 6)

 


MCS42 4.51

Contador Módulo (exemplo: Módulo 6)

 


MCS42 4.52

Contador Módulo 6 com Reset Assíncrono

 

MCS42 4.53

Contador Módulo 6 com Reset Assíncrono

 

MCS42 4.54